
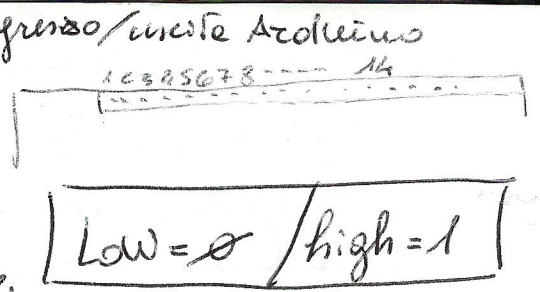


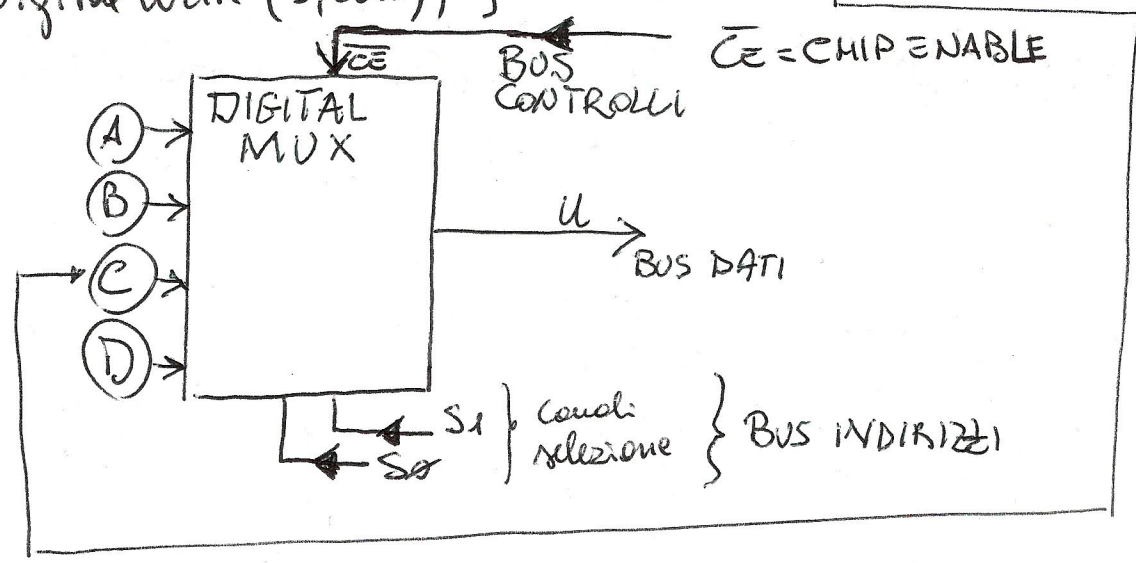Pin Mode (1, output); } numero impresso/carte Arduino
 Digital Write (1, low); } Accendere Multiplex
 } Mandando 0
 } dell'Arduino



Pin Mode (2, output); → S0 } Condol
 Pin Mode (3, output); → S1 } selezione
 Pin Mode (4, output); → dati

Digital Write (2, high); } per dare valore C tramite: condol: selezione
 Digital Write (3, low); }



0 = ACCESSO / 1 = SPENTO


\overline{CE}	A	B	C	D	S0	S1	U
1	x	x	x	x	x	x	0
0	0	x	x	x	0	0	0
0	1	x	x	x	0	0	1 → A · $\overline{S_0} \overline{S_1}$
0	x	0	x	x	0	1	0 +
0	x	1	x	x	0	1	1 → B · $\overline{S_0} S_1$ +
0	x	x	0	x	1	0	0 +
0	x	x	1	x	1	0	1 → C · $S_0 \overline{S_1}$ +
0	x	x	x	0	1	1	0 +
0	x	x	x	1	1	1	1 → D · $S_0 S_1$

Esercizio Progettare un DMUX (digital Mux) a 4 ingressi $T_1 T_2 T_3 T_4$ (=trasduttori digitali) e collegare l'uscita (U) al μC (=micro controller) Arduino scrivendo le righe di programma in MICROE (Scaricare IDE Arduino dal sito) per selezionare uno dei quattro trasduttori. (volgimento a pag. 6).

continua da pagina 4

FASE ACQUISIZIONE DATI

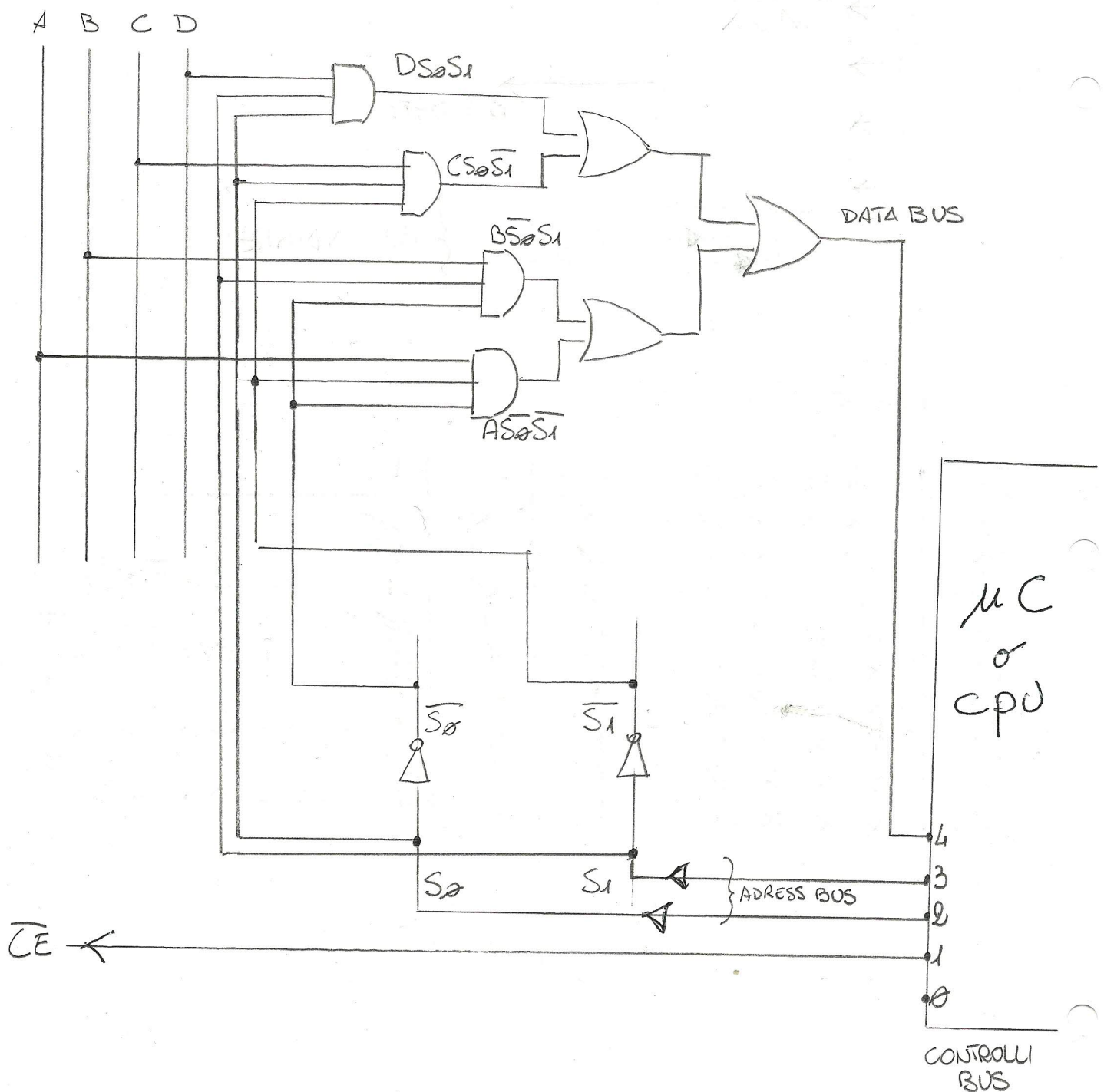
$$A\bar{S}_0\bar{S}_1 + B\bar{S}_0S_1 + C\bar{S}_0S_1 + DS_0S_1$$




FASE FUNZIONALE

FASE DISTRIBUZIONE


DIREMUX

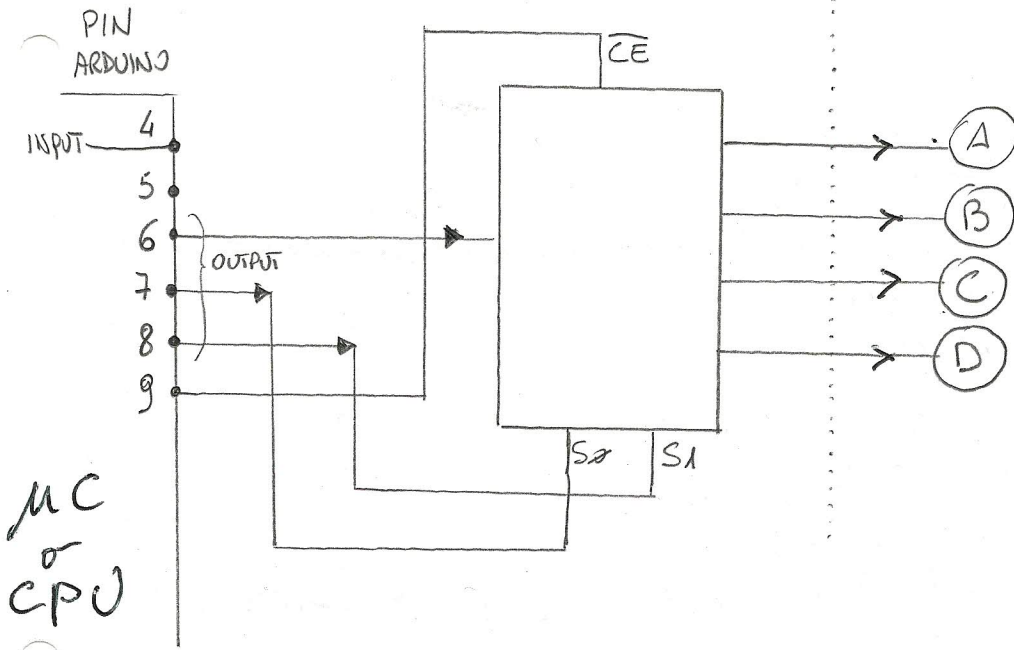

i	S_0	S_1	U	\overline{CE} sempre = 0
X	0	0	$i \overline{S_0} \overline{S_1}$ (=A)	
X	0	1	$i \overline{S_0} S_1$ (=B)	
X	1	0	$i S_0 \overline{S_1}$ (=C)	
X	1	1	$i S_0 S_1$ (=D)	

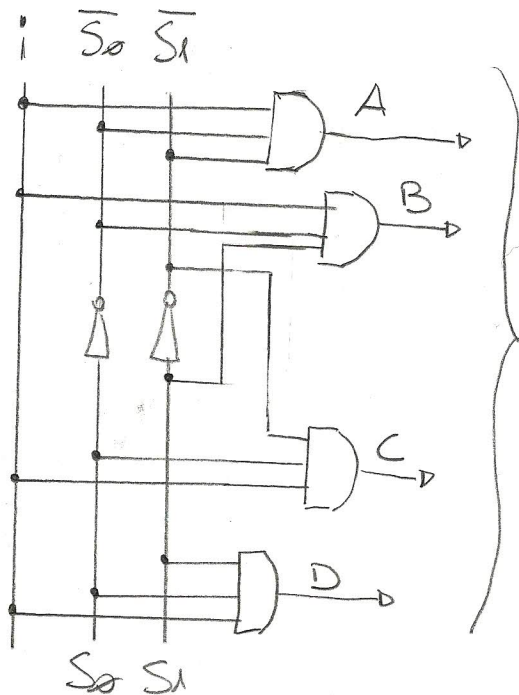

AGLI
ATTIVATORI

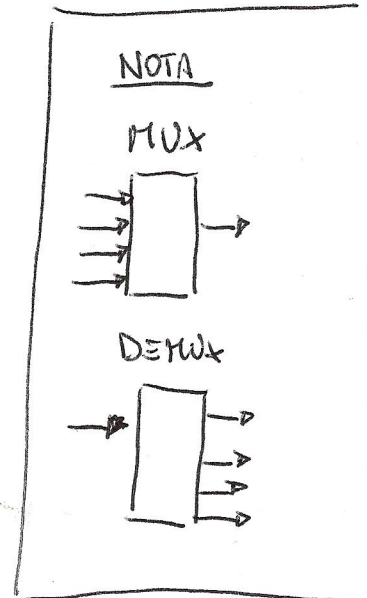

codice per
l'importazione \overline{CE} e altri Jim

```
void setup()
```

```
{ PinMode (4, output);  
  PinMode (3, input); // non si inizializza e modo di INPUT  
  PinMode (2, output);  
  PinMode (1, output);  
  /* CONFIGURAZIONE INIZIALE DEI PIN 1-2-3-4 */  
  DigitalWrite (1, low);  
  DigitalWrite (2, low);  
  DigitalWrite (4, low); // il  $\overline{CE}$  si imposta per ULTIMO!!  
  AnalogRead (3);  
}
```

```
void loop()
```


```
{  
  ---  
  ---  
}
```

MUX di parte di input e DDMUX di uscita

FASE ACQUISIZ.


ARBUINO

FASE DISTRIB

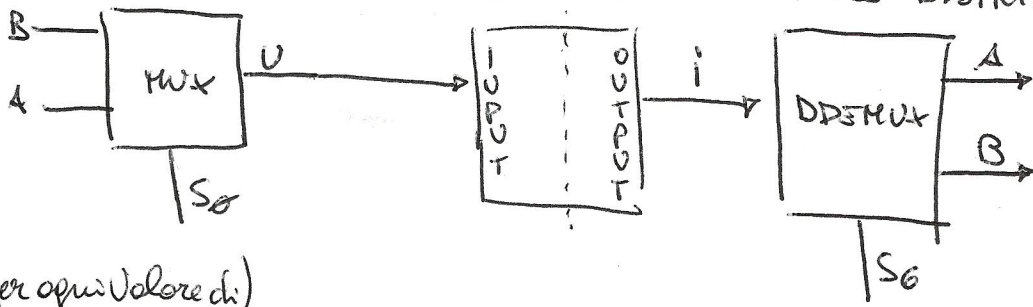

(x = per ogni valore di)



A	B	S ₀	U
0	x	0	0
1	x	0	1 --- A ⁻
x	0	1	0
x	1	1	1 --- B ⁻

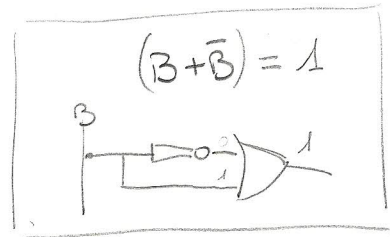

	A	B	C	D
5	0	1	0	1
10	1	0	1	0
15	1	1	1	1

circuito che distribuisce sei no. multipli
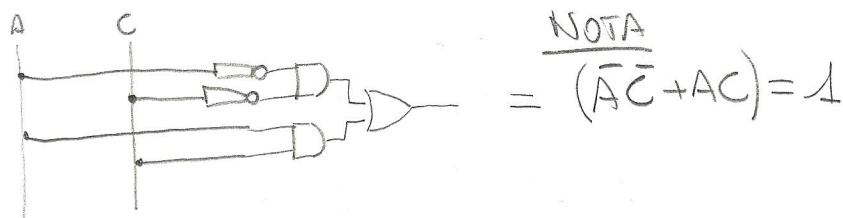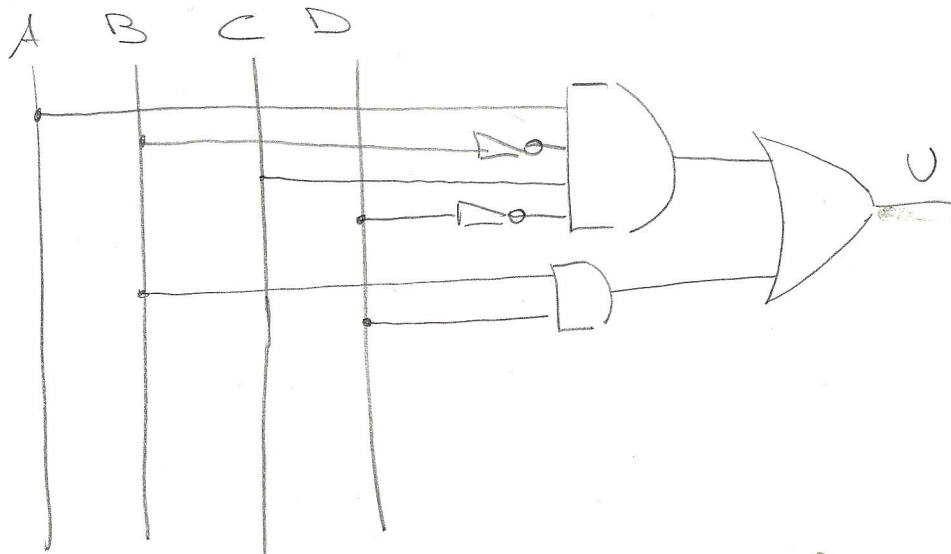
$$\begin{aligned}
 & (\bar{A}\bar{B}\bar{C}D + A\bar{B}C\bar{D} + ABCD) = \\
 & = \underbrace{BD(\bar{A}\bar{C} + AC)}_{BD \times 1} + A\bar{B}C\bar{D} = BD + A\bar{B}C\bar{D}
 \end{aligned}$$





NOTA

$$= (\bar{A}\bar{C} + AC) = 1$$

TRASDUTTORI

(MUX A QUATTRO INGRESSI)

LOW VALUE	\overline{CE}	T_1	T_2	T_3	T_4	S_0	S_1	U	
0	0	0	x	x	x	0	0	0	
0	0	1	x	x	x	0	0	1	$\rightarrow T_1 \overline{S_0} \overline{S_1}$
0	0	x	0	x	x	0	1	0	
0	0	x	1	x	x	0	1	1	$\rightarrow T_2 \overline{S_0} S_1$
0	0	x	x	0	x	1	0	0	
0	0	x	x	1	x	1	0	1	$\rightarrow T_3 S_0 \overline{S_1}$
0	0	x	x	x	0	1	1	0	
0	0	x	x	x	1	1	1	1	$\rightarrow T_4 S_0 S_1$

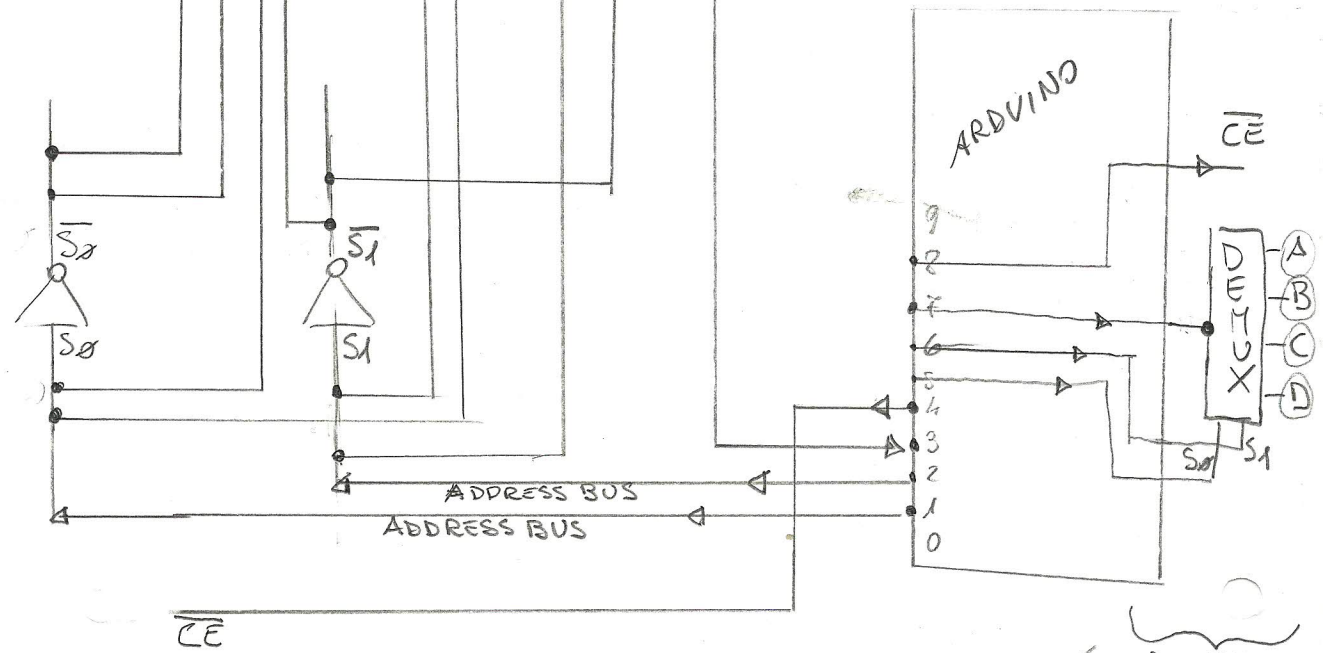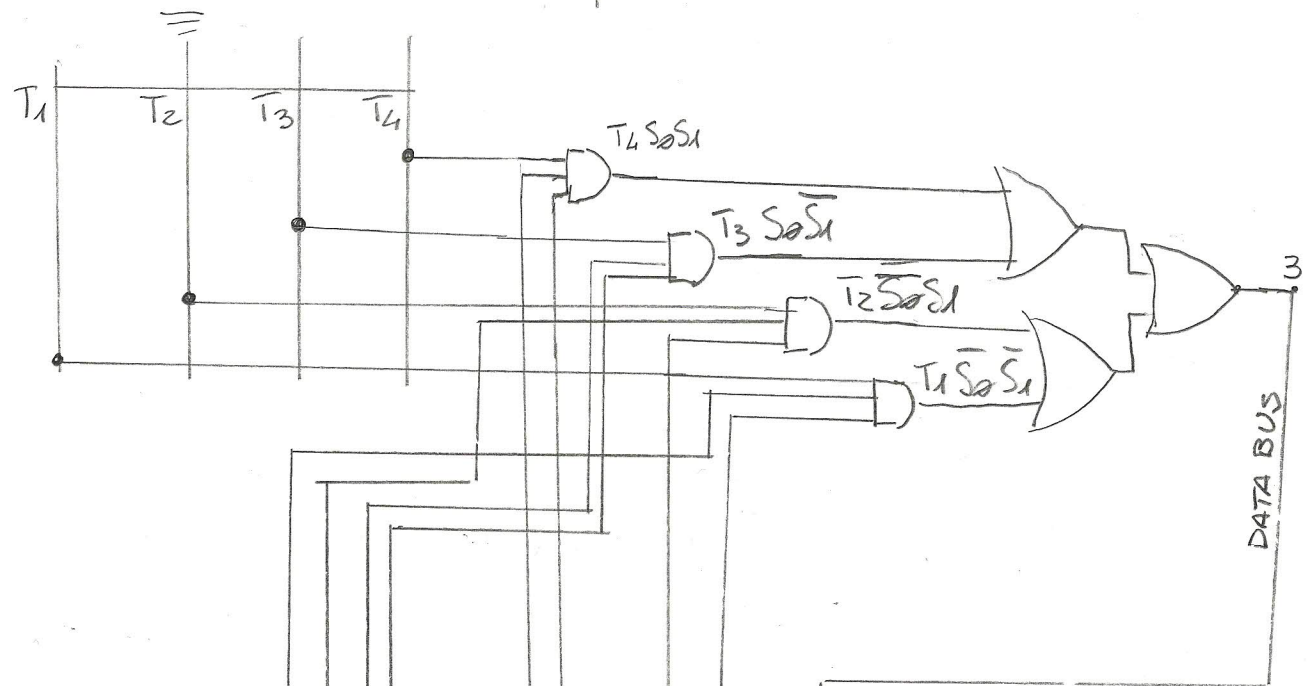


6

ACQUISIZIONE DATI


DISTRIBUZ. DATI

6


(DETTOX A 4 USCITE)

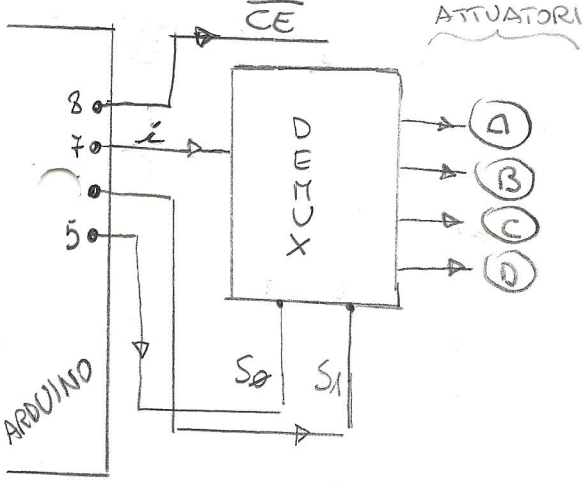

i	S_0	S_1	U
X	0	0	$i \overline{S_0} \overline{S_1} \rightarrow A$
X	0	1	$i \overline{S_0} S_1 \rightarrow B$
X	1	0	$i S_0 \overline{S_1} \rightarrow C$
X	1	1	$i S_0 S_1 \rightarrow D$

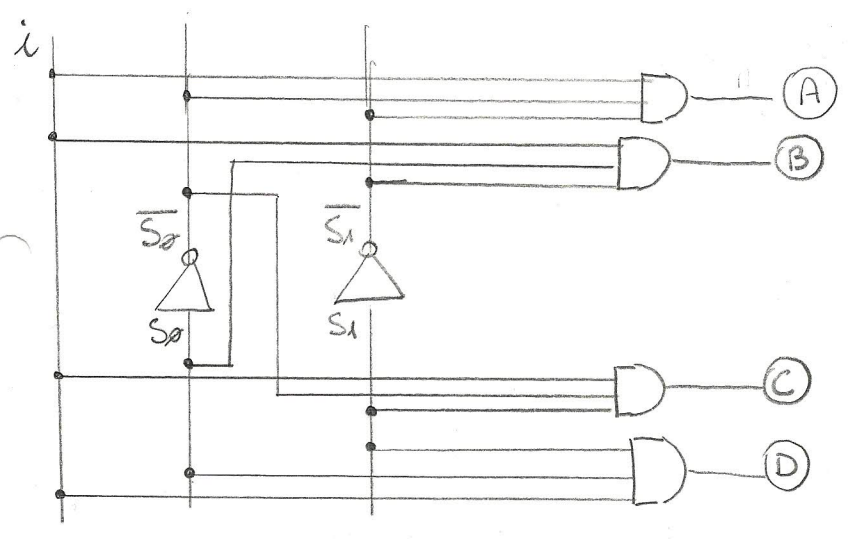



DISTRIBUZIONE DATI

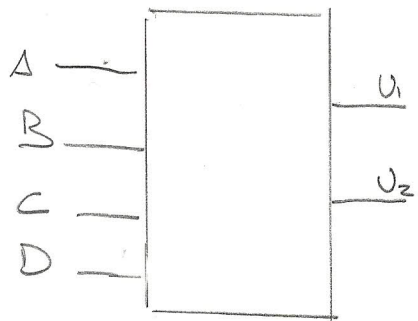

A	B	C	D	U ₁	U ₂
1	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	1	0
0	0	0	1	1	1

$$U_1 = \bar{A}BC\bar{D} + A\bar{B}CD = \bar{A}\bar{B}(\underbrace{C\bar{D} + CD}_{XOR})$$

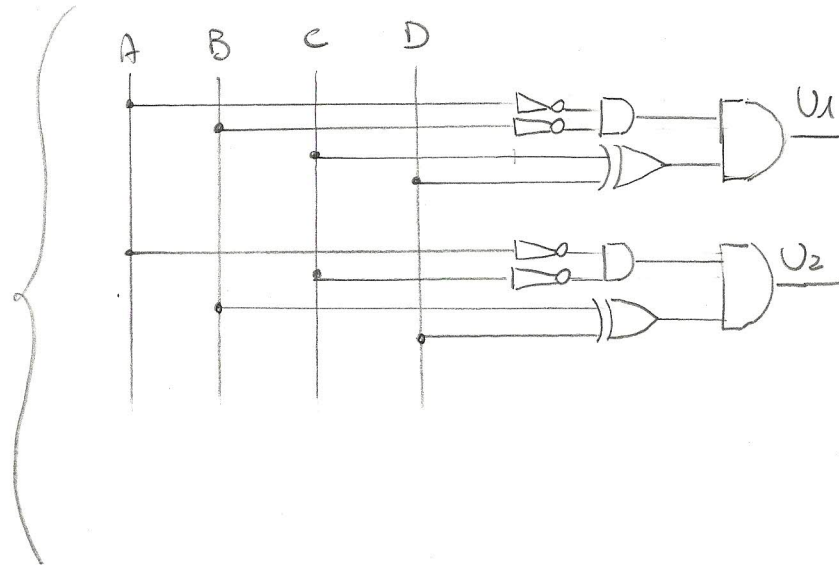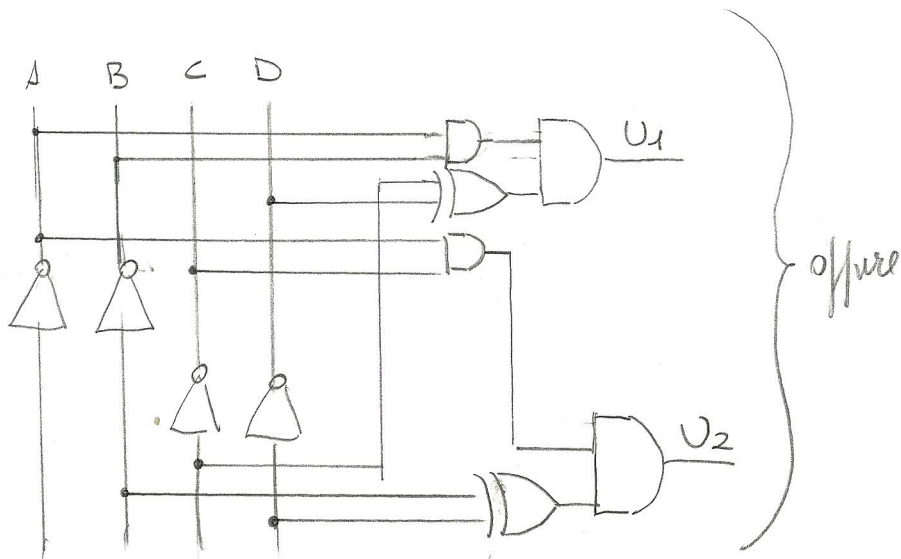
$$U_2 = \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}D = \bar{A}\bar{C}(\underbrace{B\bar{D} + BD}_{XOR})$$




NOTA = { moltiplicazione AND []
 somma OR }

DECODER

(centro)

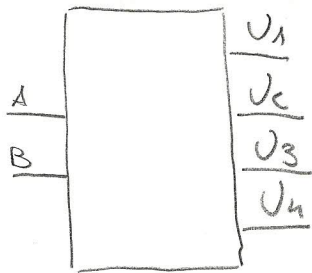


ENCODER

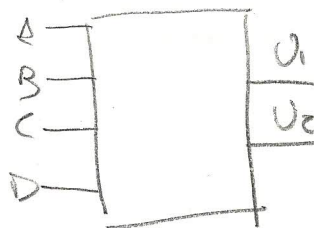

A	B	U ₁	U ₂	U ₃	U ₄
0	0				
0	1				
1	0				
1	1				

CORRENTE CONTINUA = i (Icc)

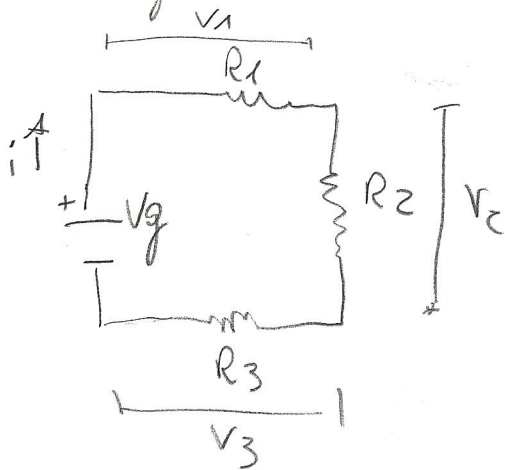dal circuito dato calcolare le correnti e le tensioni ai capi di ogni resistenza




$$V_g = 12 \text{ V DC}$$

$$R_1 = 500 \Omega$$

$$R_2 = 200 \Omega$$

$$R_3 = 100 \Omega$$

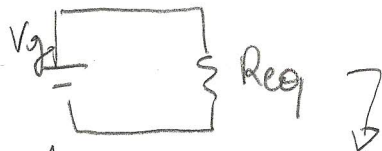

$$i = \frac{V_g}{R_{eq}} = \frac{12}{800} = \frac{12}{8} \cdot 10^{-2} = 1.5 \cdot 10^{-2} \text{ A}$$

$$V_1 = R_1 \cdot i = 500 \cdot 1.5 \cdot 10^{-3} = 7.5 \cdot 10^{-3} = 7.5 \text{ V}$$

$$V_2 = R_2 \cdot i = 200 \cdot 1.5 \cdot 10^{-3} = 30 \cdot 10^{-3} = 3.0 \text{ V}$$

$$V_3 = R_3 \cdot i = 100 \cdot 1.5 \cdot 10^{-3} = 15 \cdot 10^{-3} = 1.5 \text{ V}$$


$$V_g = 12.0 \text{ V}$$

con tre rresore in parallelo

$$\frac{1}{R_{eq}} = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots \right)$$

$$R_{eq} = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots \right)^{-1}$$
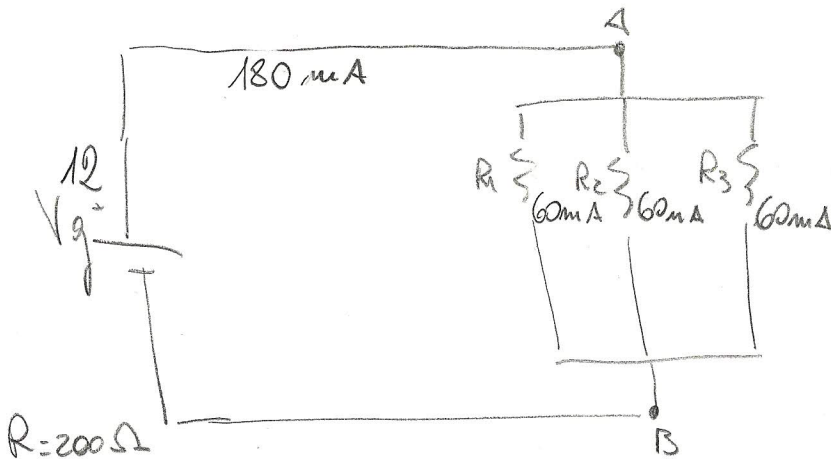
$$= \left(\frac{1+1+1}{R} \right)^{-1} = \left(\frac{3}{R} \right)^{-1} = \frac{R}{3}$$



$$i = \frac{V_g}{R_{eq}} = \frac{12}{\frac{200}{3}} = \frac{36}{200} = 18 \cdot 10^{-2} \text{ A} \leftarrow \text{corrente (180 mA)}$$


$$V_{AB} = R \cdot i = 200 \cdot 60 \text{ mA} = 2 \cdot 10^2 \cdot 6 \cdot 10^{-2} = 12 \text{ V}$$

Conduttività: in verso di Resistività
isolante resistività alta

di fatto
professionale

$$\rho = RHO$$

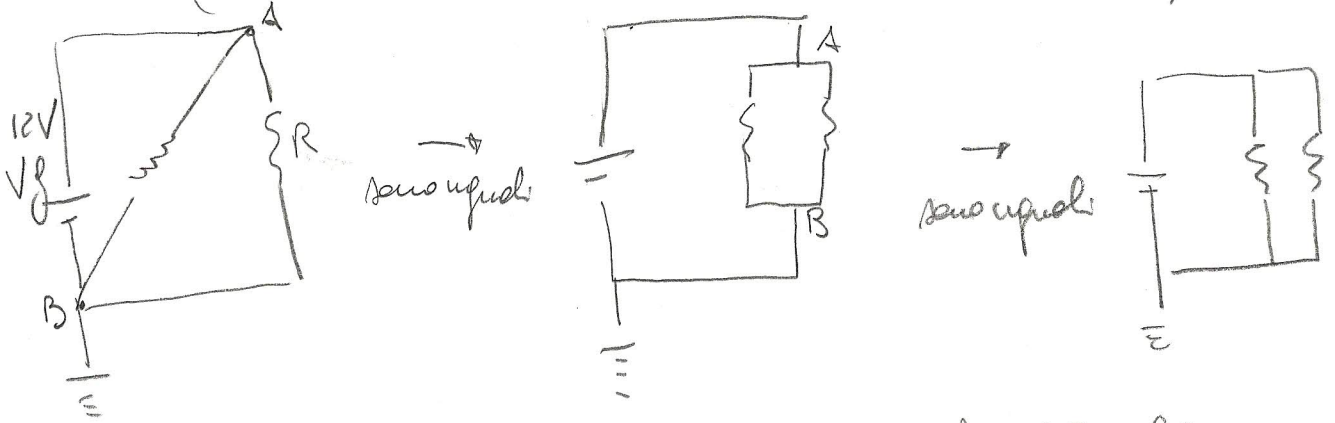(TRASCURRENDO LA RESISTENZA DEL FILO) (*)



(*) nel caso si valesse calcolare la perdita resistiva cavo Cu (Rome)

Lunghezza cavo in m (2 km)

Sezione filo 1,5 mm²

$$R_{res\ filo} = \rho \cdot \frac{L}{S} = x \Omega$$

$$\rho_{Cu} = 1,69 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot m$$

$$R_f = \rho \cdot \frac{L}{S} = 1,69 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot m = \frac{2000 m}{1,5 \cdot 10^{-6} mm^2} = \frac{1,69}{1,5} \cdot 2 \cdot 10 = 22 \Omega$$

e aumentando la sezione del filo si riesce a diminuire le perdite sul filo e non più del 4% di V_g



$$V_g = 230 V$$

$$R_f = 22 \Omega$$

$$R = 1 k\Omega = 1000 \Omega$$

$$i_1 = i_2 \quad i_1 + i_2 = i \quad i - i_1 - i_2 = 0 \quad (\text{corrente che prende una parte una neg.})$$
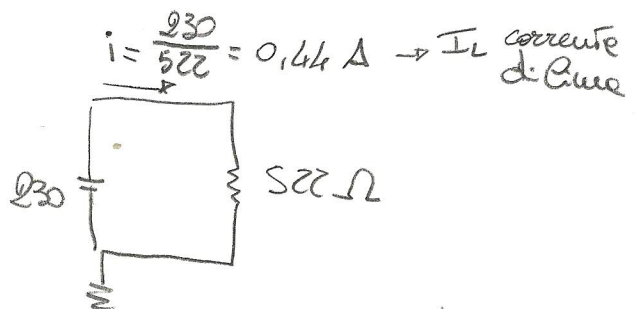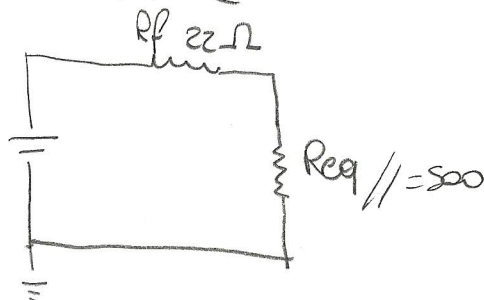
$$R_{eq//} = \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{R} \right)^{-1} = \left(\frac{2}{R} \right)^{-1} = \frac{R}{2} = \frac{1000 \Omega}{2} = 500 \Omega$$



$$i = \frac{230}{225} = 0,44 A \rightarrow I_L \text{ corrente di linea}$$

$$\text{corrente di fase} = 0,22 A \quad \left(\frac{0,44 A}{2} \right) \quad (9)$$

$$V_f = 0.44 \cdot 0.22 = 9.68 \text{ V} \text{ che siamo proporzionali al } 4\% \text{ di } V_g$$

$$\frac{230 \text{ V} \cdot 4}{100} = 9.2 \text{ --- abbiamo una caduta } 9.6 \text{ V per cui}$$



il nostro cavo ha un'entità di sezione che è 1.5 a 2 mmq

$$\rho = 1.69 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$$

$$S = 2 \text{ mm}^2$$

$$R = \frac{1.69 \cdot 10^{-8} \cdot 2 \cdot 10^3}{2} \cdot 10^6 =$$

$$= 1.69 \cdot 10 = 17 \Omega$$

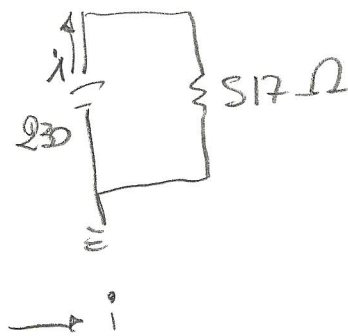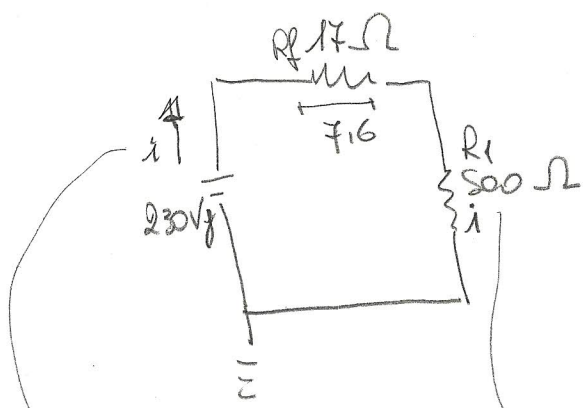


$$i = 0.444$$

$$230 : 100 = 7.6 : x$$

$$x = \frac{760}{230} = 3.3\% \text{ il filo da } 2 \text{ mm}^2 \text{ va bene}$$

$$i = \frac{230 \text{ V} (V_g) - (R_f)}{R_1 + R_f}$$

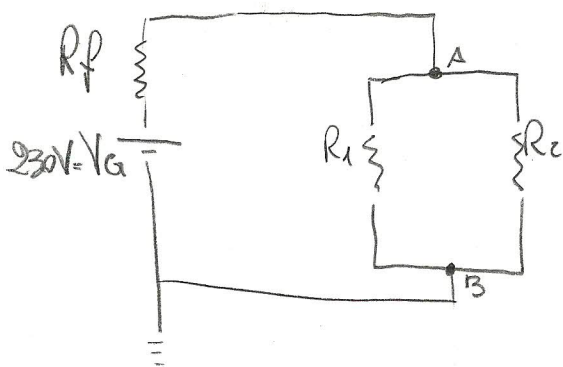Risolvere il circuito dimensionando la linea ($V_f < 4\% V_g$)
 sapendo che: $L = 1000 \text{ m}$ $S = ?$



$$R_1 = 500 \Omega$$

$$R_2 = 250 \Omega$$

doppio corrente (*)
 (invers. tap e ampere)

S	mmq
	1,5
	2,5
	4
	10
	12
	16

$$R_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} = \frac{R_2 + R_1}{\frac{R_2 + R_1}{R_1 \cdot R_2}} \Rightarrow R_{eq} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_2 + R_1}$$


$$= \frac{R_1 \cdot \left(\frac{R_1}{2}\right)}{R_1 + \frac{R_1}{2}} = \frac{\frac{R_1^2}{2}}{\frac{3R_1}{2}} = \frac{R_1}{3}$$

Come fare un sistema con $R_1 = 2R_2$ es. sostituire R_2 con $\frac{R_1}{2}$


coso
 $L = 10 \text{ m}$

$$\rho = 1,7 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$$

$$S = 1,5 \text{ mmq}$$

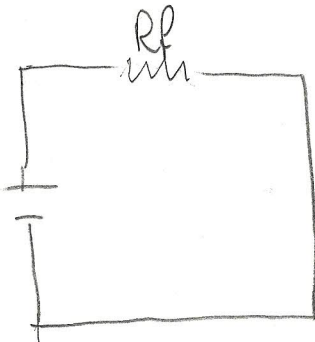
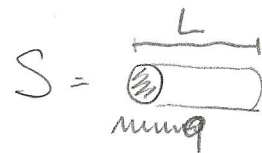
$$R = \rho \cdot \frac{L}{S} \quad \text{I legge Ohm } \Omega$$




$$R_f = 1,7 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot \text{m} \cdot \frac{10 \text{ m}}{1,5 \cdot 10^{-6} \text{ mm}^2} = \frac{1,7}{1,5} \cdot 10^{-8} \cdot 10^1 \cdot 10^6 = \frac{1,7}{1,5} \cdot 10^{-1} \Omega =$$



$$1,5 \text{ mmq} = 1,5 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2$$

$$1 \text{ m}^2 = 1000 \text{ mm} \times 1000 \text{ mm} = 10^6 \text{ mm}^2$$

$$= 1,1 \cdot 10^{-1} = 0,11 \Omega$$

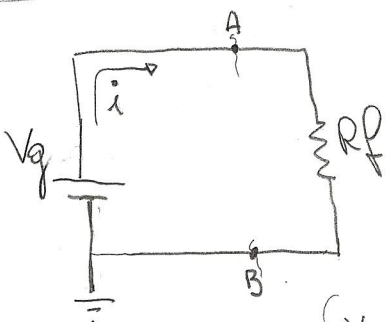
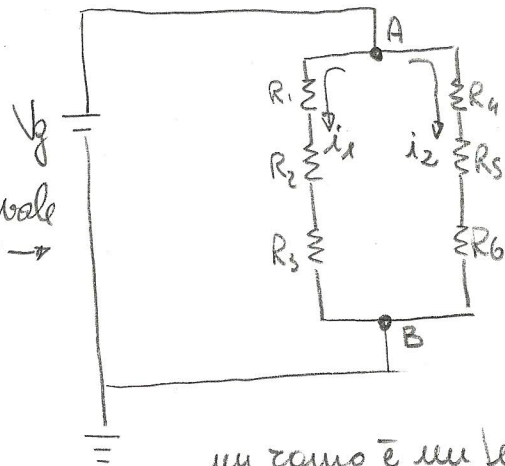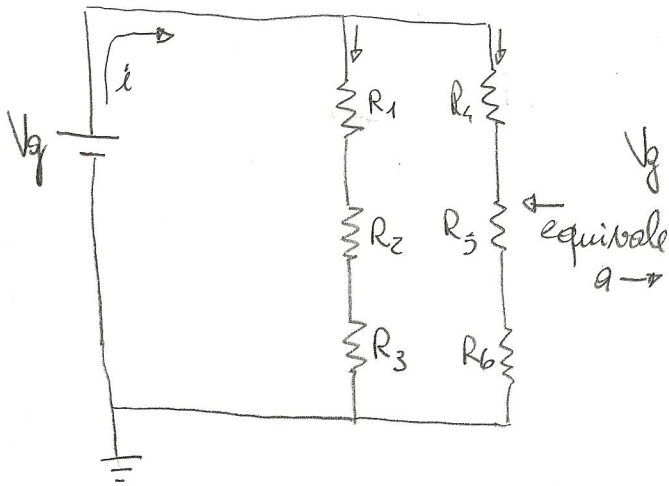
$$i = \frac{V_g}{R_f} \quad \text{II legge } \Omega \quad \left\{ \begin{array}{l} V_g = R_f \cdot i \\ R_f = \frac{V_g}{i} \end{array} \right.$$



i nodi (A e B) sono
fissi in cui
affluiscono le
correnti

un ramo è un pezzo di
circuito fra due nodi

- Resistenze in serie = resistenze che
appartengono allo stesso
ramo

- Resistenze in parallelo = quando
collegate agli stessi
nodi

i_1 e i_2 = correnti di ramo

i = corrente di linea

$$R_1 = R_4 = 1 \text{ k}\Omega$$


$$R_2 = R_5 = 0,5 \text{ k}\Omega$$

$$R_3 = R_6 = 2 \text{ k}\Omega$$

$$V_g = 24 \text{ Volt DC}$$

Corrente
continua

19 semplificazione

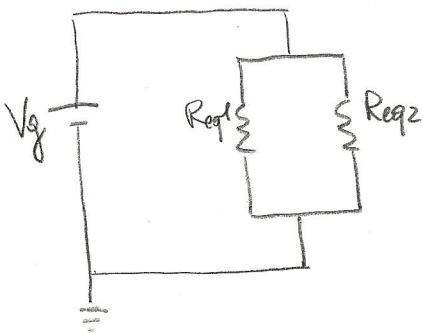

Resistenze in serie (basta sommarle per avere quello equivalente)

$$Req_1 = R_1 + R_2 + R_3 = 3,5 \text{ k}\Omega$$

$$Req_2 = R_4 + R_5 + R_6 = 3,5 \text{ k}\Omega$$

Resistenze in parallelo (l'inverso della Req è uguale alla
somma degli inversi delle
resistenze equivalenti)

$$Req_{//} = \frac{3,5 \text{ k}\Omega}{2} = 1,75 \text{ k}\Omega$$


$$i = \frac{24}{1750}$$

$$= 0,0137 \text{ A} = 13,7 \text{ mA}$$


$$\text{Ampere} = \frac{C}{s}$$

$$\frac{1}{Req_{//}} = \frac{1}{Req_1} + \frac{1}{Req_2} = \frac{(Req_1 + Req_2)^{-1}}{(Req_1 \cdot Req_2)^{-1}}$$
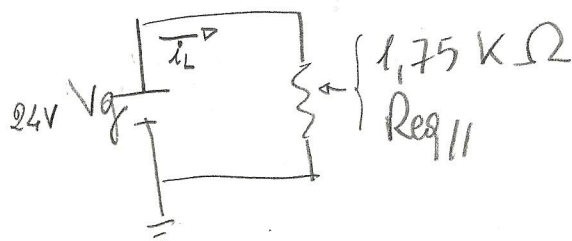
$$Req_{//} = \frac{Req_1 \cdot Req_2}{Req_1 + Req_2} = \frac{Req^2}{2Req} = \frac{Req}{2}$$



$$\frac{1}{x} = x^{-1}$$

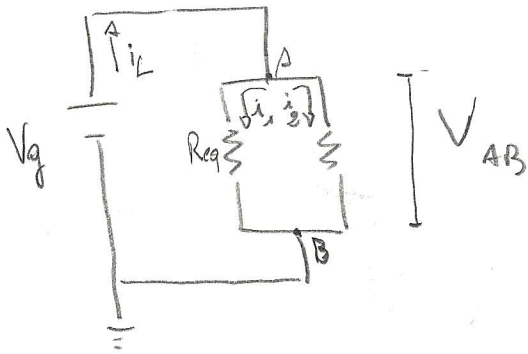


$$R_{eq} = 3,5 \quad V_g = 24V$$

$$i_{f1} = \frac{V_{AB}}{R_{eq1}}$$

$$i_{f2} = \frac{V_{AB}}{R_{eq2}}$$

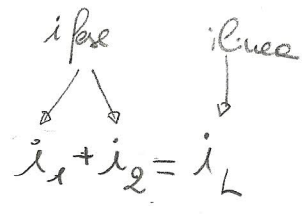
equivalenza perche $R_{q1} = R_{q2}$ = ricavare da



$$i_{f1} = \frac{V_{AB}}{R_{eq1}} = \frac{24}{3500} = 0,00685 A$$

$$i_{f2} = \frac{V_{AB}}{R_{eq2}} = \frac{24}{3500} = 0,00685 A$$

→ torna al circuito originale

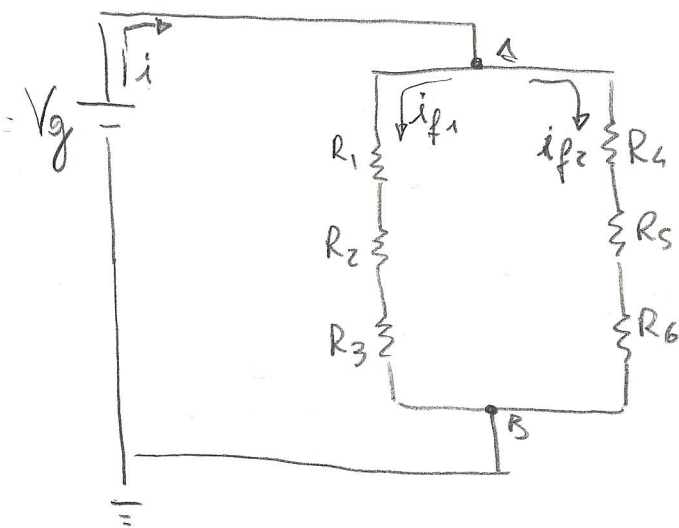

$$i = 0,0137 A$$

$$V_g = 24 V DC$$

$$R_1 = R_4 = 1 k\Omega$$

$$R_2 + R_3 = 0,5 k\Omega$$

$$R_5 + R_6 = 2 k\Omega$$

$$i_{f1} = 6,85 mA$$

$$i_{f2} = 6,85 mA$$

$$V_{R1} = 10^3 \cdot 6,85 \cdot 10^{-3} = 6,85 V$$

$$V_{R2} = 5 \cdot 10^2 \cdot 6,85 \cdot 10^{-3} = 3,425 V$$

$$V_{R3} = 2 \cdot 10^3 \cdot 6,85 \cdot 10^{-3} = 13,7 V$$

$$\underline{\underline{23,975 V}}$$


$$V_{R1} = R_1 \cdot i_{f1} \quad | \quad V_{R4} = R_4 \cdot i_{f2}$$

$$V_{R2} = R_2 \cdot i_{f1} \quad | \quad V_{R5} = R_5 \cdot i_{f2}$$

$$V_{R3} = R_3 \cdot i_{f1} \quad | \quad V_{R6} = R_6 \cdot i_{f2}$$

≈ 24 V quindi OK!

SK1

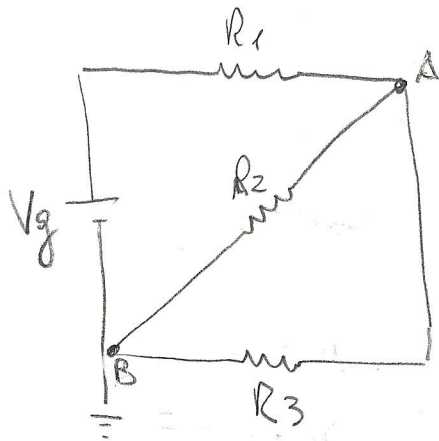


$$R_1 = 50 \Omega$$

$$R_2 = 100 \Omega$$

$$R_3 = 200 \Omega$$

$$V_g = 24 \text{ V}$$


il circuito si semplifica in

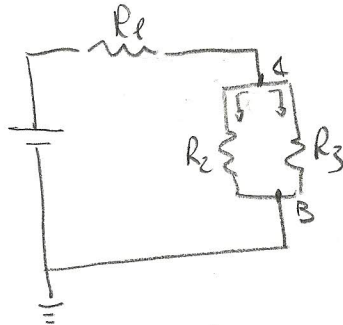


SK2

$$R_{eq//} = \frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3} = \frac{100 \cdot 200}{300} = \frac{2 \cdot 10^4}{3 \cdot 10^2} = 75 \Omega$$

SK3

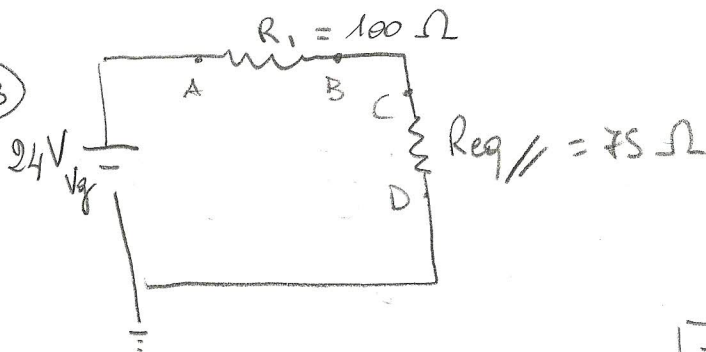

che si semplifica in

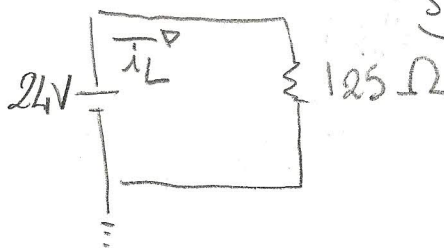

SK4

$$i_L = \frac{V_g}{R_{eq}} = \frac{24}{125} = 0,192 \text{ mA}$$

Ritornando allo schema precedente (SK3) calcolo V_{AB} e V_{CD}

$$V_{AB} = 50 \cdot 0,192 = 9,6 \text{ V}$$

$$V_{CD} = 75 \cdot 0,192 = 14,4 \text{ V}$$

24 V


si ritorna quindi allo schema SK2 e calcolo i_{f2} (in R_2) e i_{f3} (in R_3)

$$i_{f2} = \frac{14,4}{100} = 0,144 \text{ A}$$

$$i_{f3} = \frac{14,4}{200} = 0,072 \text{ A}$$


0,216 A (per i decimali non viene 0,192 che doveva venire)

Risolvere il seguente circuito

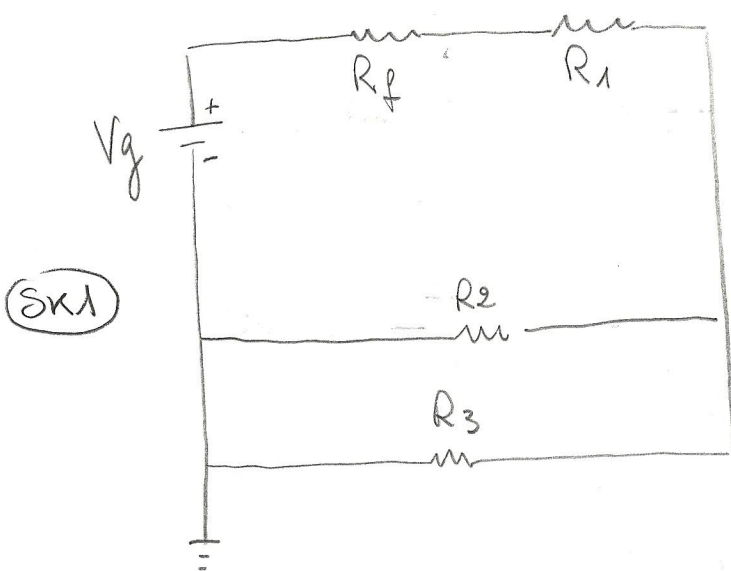


$V_g = 12 \text{ V}$
 $R_f = \text{resistenza di un filo di Cu}$
 $\rho = 1,69 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$
 $L = 100 \text{ m}$
 $S = 2,5 \text{ mm}^2$
 $R_1 = 100 \Omega$
 $R_2 = 200 \Omega$
 $R_3 = 300 \Omega$
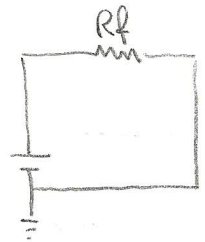
$$R_f = \rho \cdot \frac{L}{S} = 1,69 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot \text{m} \cdot \frac{100 \text{ m}}{2,5 \cdot 10^{-6} \text{ mm}^2} = \frac{1,69 \cdot 10^{-8} \cdot 10^2 \cdot 10^6}{2,5} = \frac{1,69}{2,5} = 0,676 \Omega$$




1ª semplificazione

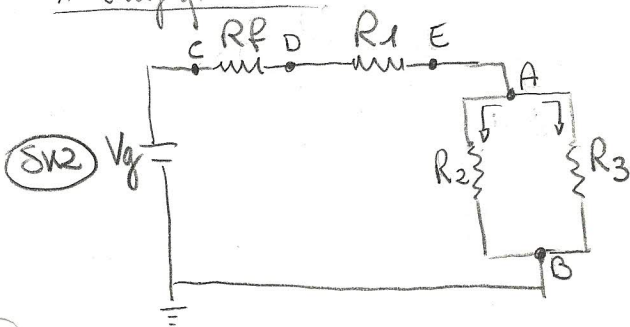

$$R_{eq//} = \frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3} = \frac{200 \cdot 300}{500} = \frac{6 \cdot 10^4}{5 \cdot 10^2} = 120 \Omega$$

2ª semplificazione
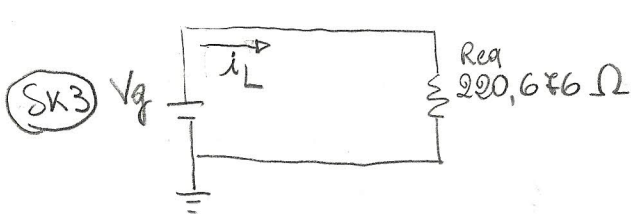
$$R_f + R_1 + R_{eq//} = 0,676 + 100 + 120 = 220,676 \Omega$$



$$i_L = \frac{V_g}{R_{eq}} = \frac{12}{220,676} = 0,05437836 \text{ A}$$

Ritorniamo allo SK2 dove calcoliamo V_{AB} , V_{CD} e V_{DE} :

$$V_{AB} = 120 \Omega \cdot 0,054 \text{ mA} = 6,48 \text{ V}$$

$$V_{CD} = 0,676 \Omega \cdot 0,054 \text{ mA} = 0,036504 \text{ V}$$

$$V_{DE} = 100 \Omega \cdot 0,054 \text{ mA} = 5,4 \text{ V}$$

11,916 (504) V (su 12V di V_g)


$$i_{f1} = \frac{V_{AB}}{R_2} = \frac{6,8}{200} = 0,034 \text{ A}$$

$$i_{f2} = \frac{V_{AB}}{R_3} = \frac{6,8}{300} = 0,022\bar{6} \text{ A}$$

} sommandoli ho 0,056 A
 } su 0,054 A

Esercizio


(SK1)

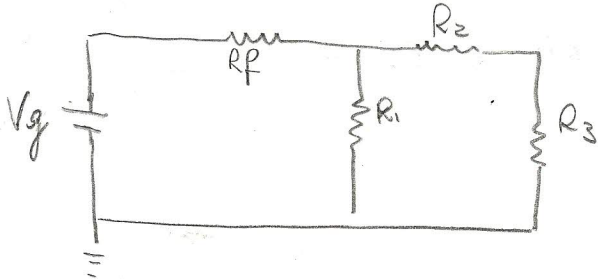

$$\begin{cases} R_1 = 1k\Omega \\ R_2 = 0,5k\Omega \\ R_3 = 0,5k\Omega \\ V_g = 24V \end{cases}$$


$L = 10^5 \text{ m}$ $S = 1,5 \text{ mm}^2$ $\rho = 17 \cdot 10^{-8}$
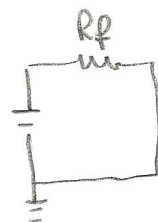
$$R_f = \rho \frac{L}{S} = 17 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot \text{m} \cdot \frac{10^5 \text{ m}}{1,5 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2} = \frac{17}{1,5} \cdot 10^{-8} \cdot 10^5 \cdot 10^6 = 11,333 \cdot 10^3 = 1133,3 \Omega$$



1^a semplificazione

(SK2)

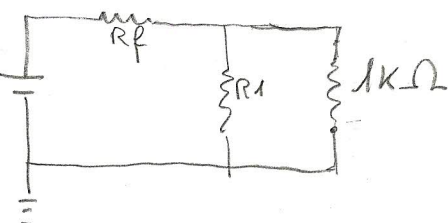


$$R_{eq1} = R_2 + R_3 = 0,5 + 0,5 = 1k\Omega$$


$$\begin{cases} R_2 = 0,5k\Omega \\ R_3 = 0,5k\Omega \end{cases}$$

2^a semplificazione

(SK3)

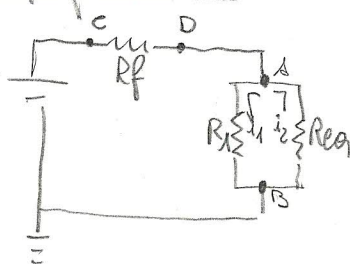

che diventa

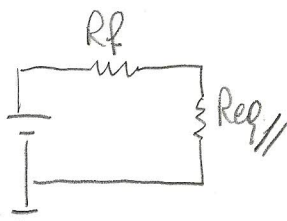


$$\begin{cases} R_1 = 1k\Omega \\ R_{eq} = 1k\Omega \end{cases}$$

$$R_{eq//} = \frac{R_2 \cdot R_{eq}}{R_2 + R_{eq}} = \frac{1k \cdot 1k}{1k + 1k} = \frac{1k}{2k} = 0,5 k\Omega$$

3^a semplificazione

(SK4)

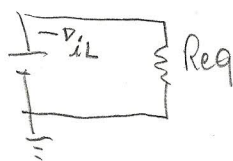

$$R_{eq} = R_f + R_{eq//} = 1133 + 500 = 1633 \Omega$$

$$\begin{cases} R_f = 1133 \Omega \\ R_{eq//} = 500 \Omega \end{cases}$$

$$i_L = \frac{V_g}{R_{eq}} = \frac{24}{1633} = 0,014696876 \text{ A} = 14 \text{ mA}$$

risolgo SK3

$$V_{AB} = R_{eq//} \cdot i_L = 0,5k\Omega \cdot 0,014 \text{ A} = 500\Omega \cdot 0,014 \text{ A} = 7 \text{ mV} +$$

$$V_{CD} = R_f \cdot i_L = 1133 \Omega \cdot 0,014 \text{ A} = 15,862 \text{ mV} = \frac{15,862}{22,862} \text{ V (su } 24 \text{ V di } V_g)$$

$$i_{f1} = \frac{V_{AB}}{R_1} = \frac{7}{1k\Omega} = \frac{7}{1000\Omega} = 0,007 = 7 \text{ mA} +$$

$$i_{f2} = \frac{V_{AB}}{R_{eq}} = \frac{7}{1k\Omega} = \frac{7}{1000\Omega} = 0,007 = 7 \text{ mA}$$

$\frac{7 \text{ mA} + 7 \text{ mA}}{14 \text{ mA (su } 14 \text{ mA di } i_L)}$