


Materia TELECOMUNICAZIONI

Alunno.....


3R Compito in classe del 09/12/14

Fila 1

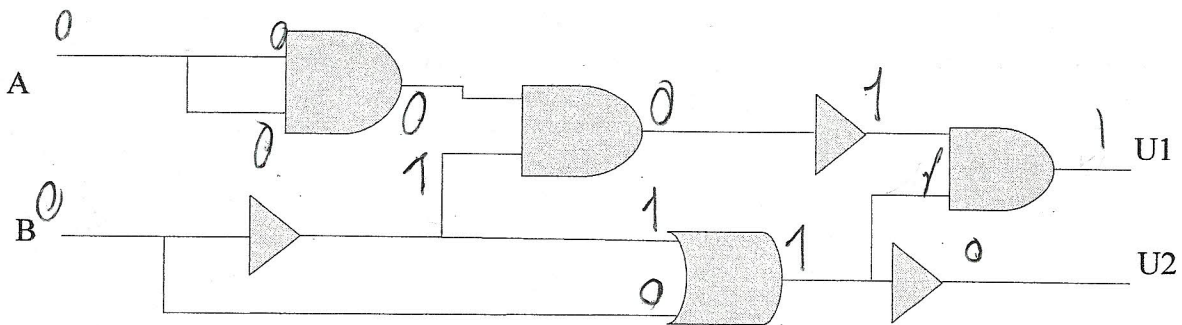
1. Progettare e disegnare lo schema funzionale e circuitale di un de-mux con 2 ingressi selezione S0-S1
2. Progettare e disegnare lo schema funzionale e circuitale di un Codificatore con 2 linee digitali in uscita
3. Progettare un sistema in porte logiche che discrimini dei numeri compresi fra 0 e 15 i numeri primi
4. Del seguente schema compilare la tabella di verità facendo variare gli ingressi fra i valori 0 e 1




A	B	U1	U2
0	0	1	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	1	1	0

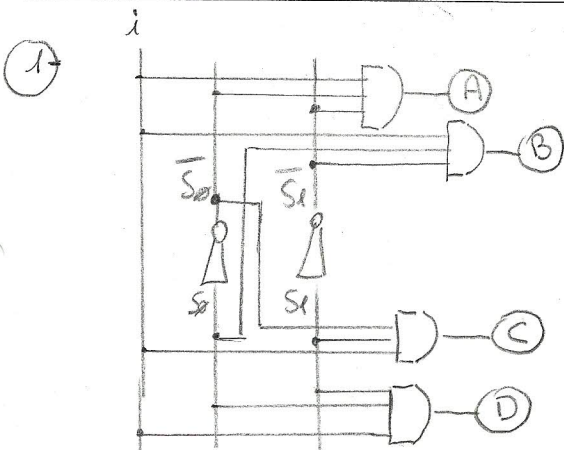

i	S <sub>0</sub>	S <sub>1</sub>	U
x	0	0	$i S_0 S_1 \rightarrow A$
x	0	1	$i \bar{S}_0 S_1 \rightarrow B$
x	1	0	$i S_0 \bar{S}_1 \rightarrow C$
x	1	1	$i S_0 S_1 \rightarrow D$

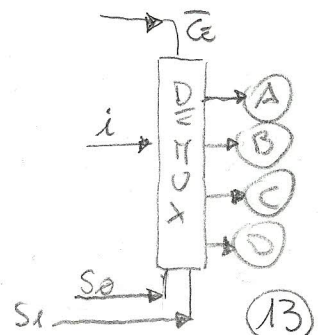


②

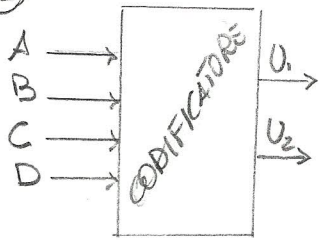

A	B	C	D	U <sub>1</sub>	U <sub>2</sub>
1	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	1	0
0	0	0	1	1	1


$$U_1 = \bar{A}BC\bar{D} + A\bar{B}C\bar{D} = \bar{A}B(C\bar{D} + \bar{C}D)$$
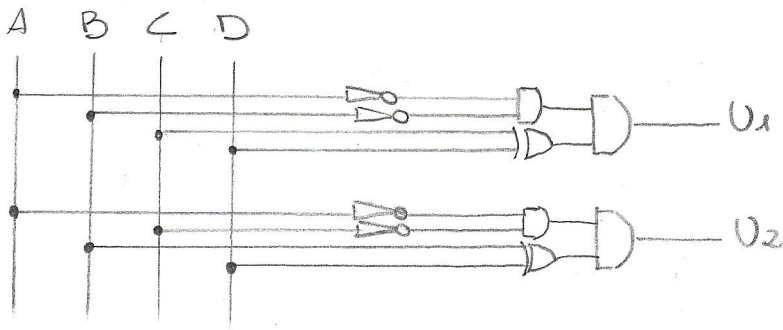
$$U_2 = \bar{A}BC\bar{D} + A\bar{B}C\bar{D} = \bar{A}C(B\bar{D} + \bar{B}D)$$




③


NUM	A	B	C	D	U
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1
2	0	0	1	0	1
3	0	0	1	1	1
4	0	1	0	0	0
5	0	1	0	1	1
6	0	1	1	0	0
7	0	1	1	1	1
8	1	0	0	0	0
9	1	0	0	1	0
10	1	0	1	0	0
11	1	0	1	1	1
12	1	1	0	0	0
13	1	1	0	1	1
14	1	1	1	0	0
15	1	1	1	1	0

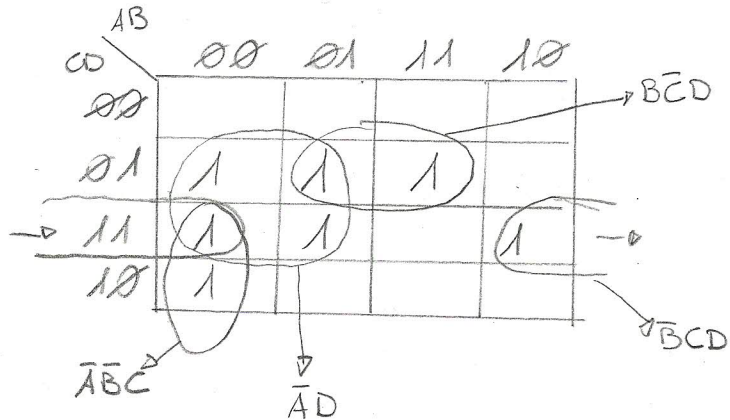
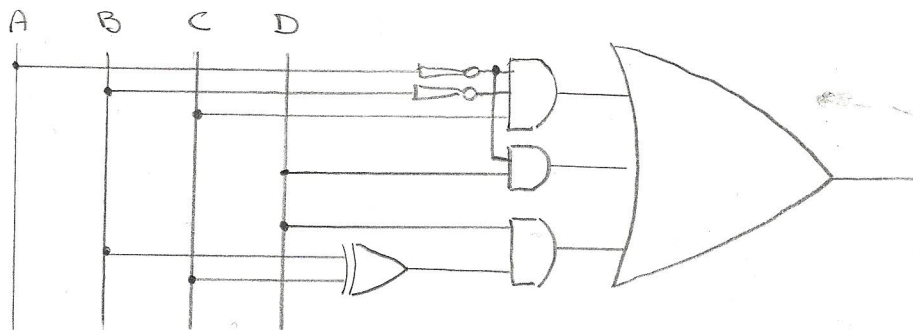
$$\bar{A}BC + \bar{A}D + B\bar{C}D + \bar{B}CD = \bar{A}BC + \bar{A}D + D(\bar{B}C + B\bar{C})$$




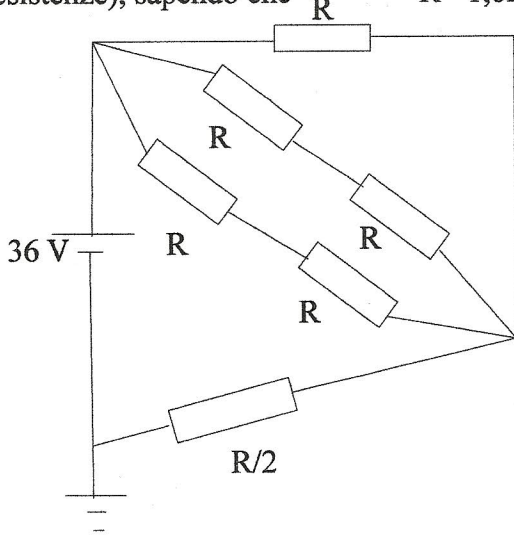1. Risolvere il seguente circuito elettrico (calcolare tutte le correnti e tensioni ai capi di tutte le resistenze), sapendo che  $R = 1,8K\Omega$  ed alimentato con tensione continua pari a 36 Volts.



⊕ regola generale resistenze parallele  
se 2 resistenze
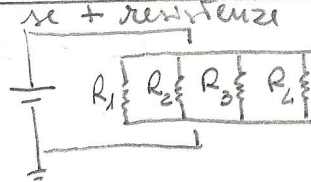
$$R_{eq} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$




$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}$$


$$R_{eq} = \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} \right)^{-1}$$

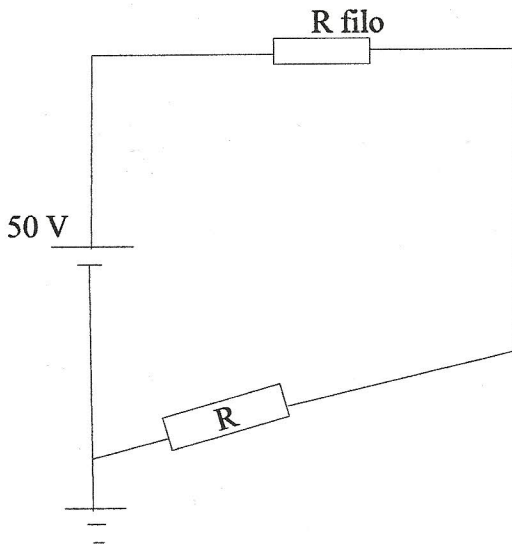2. Risolvere il seguente circuito elettrico alimentato in tensione continua pari a 50V (calcolare tutte le correnti e tensioni ai capi di tutte le resistenze) sapendo che la lunghezza del filo  $L = 1000$  m sezione  $S = 1,5$  mm<sup>2</sup>

$\rho_{Cu} = 1,7 \times 10^{-8} \Omega m$  e che  $R = 89 \Omega$ .



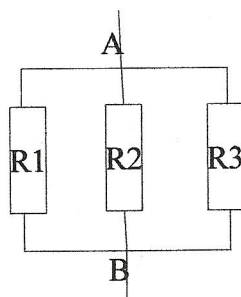3. Calcolare la resistenza equivalente del seguente parallelo fra resistenze sapendo che  $R_1 = 100 \Omega$ ,  $R_2 = 90 \Omega$ , e  $R_3 = 350 \Omega$



## CALCOLO MINIMO COMUNE MULTIPLO (mcm)

$$\begin{array}{r|l} 100 & 2 \\ 50 & 2 \\ 25 & 5 \\ 5 & 5 \\ 1 & \end{array}$$

$$100 = 2^2 \cdot 5^2$$

- si scompone ogni denominatore  
Tore in fattori primi

- si prende ogni fattore una  
sola volta con il massimo  
esponente.

$$\begin{array}{r|l} 90 & 2 \\ 45 & 5 \\ 9 & 3 \\ 3 & 3 \\ 1 & \end{array}$$

$$90 = 2 \cdot 5 \cdot 3^2$$


$$\begin{array}{r|l} 350 & 2 \\ 175 & 5 \\ 35 & 5 \\ 7 & 7 \\ 1 & \end{array}$$

$$350 = 2 \cdot 5^2 \cdot 7$$


$$\text{mcm}(100, 90, 350) = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdot 7 = 4 \cdot 9 \cdot 25 \cdot 7 = 3600$$

COMPITO n° 1


$R = 1,8 \text{ k}\Omega$

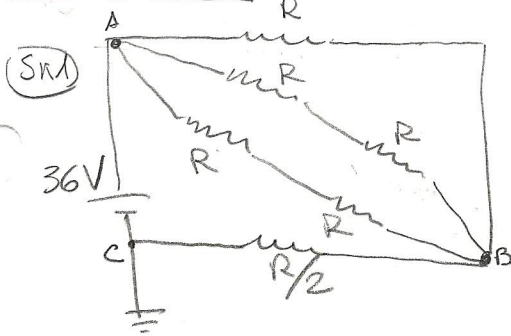


SK2

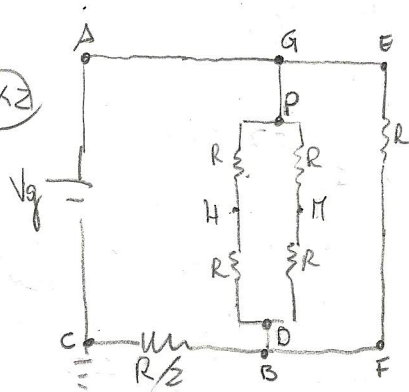

SK3

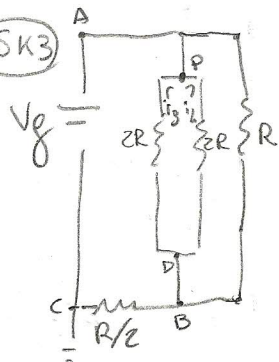


SK4

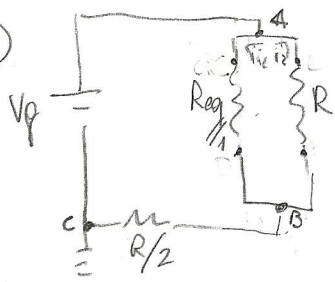


$Req/1 = \frac{2R \cdot 2R}{2R + 2R} = \frac{4R^2}{4R} = R \Omega$  (oppure usabile regola generale \*)

$Req/2 = \frac{R \cdot R}{R + R} = \frac{R^2}{2R} = \frac{R}{2} \Omega$

SK5

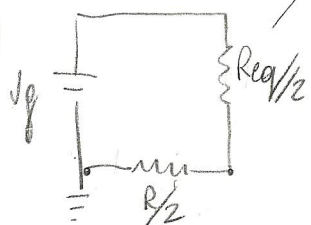

SK6

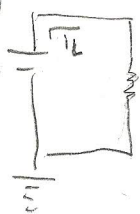

$Req = Req/2 + R/2 = \frac{R}{2} + \frac{R}{2} = \frac{R+R}{2} = \frac{2R}{2} = R \Omega$

$i_L = \frac{Vg}{Req} = \frac{36V}{1800\Omega} = 2 \cdot 10^{-2} \text{ A}$

risaliamo a SK4

$VAB = Req \cdot i_L = \frac{R}{2} \Omega \cdot 2 \cdot 10^{-2} \text{ A} = \frac{1800}{2} \Omega \cdot 2 \cdot 10^{-2} \text{ A} = 900 \Omega \cdot 2 \cdot 10^{-2} = 18V$  +  $V_{CB} = VAB$  (\*)

$i_1 = \frac{VAB}{Req/1} = \frac{18V}{1800\Omega} = 0,01 \text{ A}$  +

$i_2 = \frac{VAB}{R} = \frac{18V}{1800\Omega} = \frac{0,01 \text{ A}}{0,02 \text{ A}} \text{ (su } 0,02 \text{ A di } i_L)$

risaliamo a SK3

$V_{PD} = Req/1 \cdot i_1 = R \Omega \cdot 0,01 \text{ A} = 18 \cdot 10^2 \Omega \cdot 1 \cdot 10^{-2} = 18V$

$i_3 = i_1 \cdot \frac{V_{PD}}{2R} = \frac{18V}{2 \cdot 18 \cdot 10^2 \Omega} = \frac{1}{200} = 0,005 \text{ A}$

$i_4 = i_3 = \frac{0,005 \text{ A}}{0,01 \text{ A}} \text{ (su } 0,01 \text{ A di } i_2)$


risaliamo a SK2

$V_{PH} = V_{HD} = V_{PH} = V_{HD} = R \cdot i_3 = 1800\Omega \cdot 0,005 \text{ A} = 1,8 \cdot 10^3 \cdot 5 \cdot 10^{-3} = 9V$  (su 18V di  $V_{PD}$ )

(\*)  $V_{CB} = R \cdot i_L = 900 \cdot 2 \cdot 10^{-2} = 9 \cdot 10^2 \cdot 2 \cdot 10^{-2} = 18V$  prova di  $VAB = VCB$

### COMPITO n 2

(SK1)

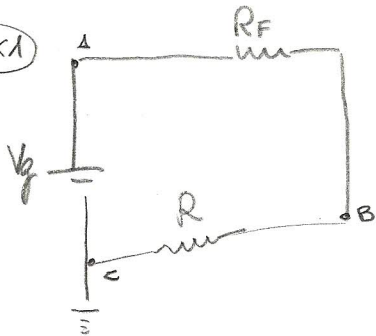

$$V_g = 50V$$

$$L = 1000m$$


$$S = 1,5mm^2 = 1,5 \cdot 10^{-6} m^2$$

$$\rho_{Cu} = 1,7 \cdot 10^{-8}$$

$$R = 89 \Omega$$

$$R_F = \rho \frac{L}{S} = 1,7 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot \frac{10^3 m}{1,5 \cdot 10^{-6} m^2} = \frac{1,7}{1,5} \cdot 10^{-8} \cdot 10^3 \cdot 10^6 = 1,133 \cdot 10^1 = 11,33 \Omega$$

(SK2)

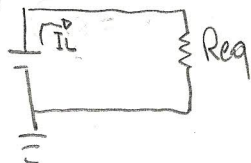

$$R_{eq} = R_F + R = 11 \Omega + 89 \Omega = 100 \Omega$$

$$I_L = \frac{V_g}{R_{eq}} = \frac{50V}{100 \Omega} = 0,5 A$$


$$V_{AB} = 11 \Omega \cdot 0,5 A = 5,5 V$$

$$V_{BC} = 89 \Omega \cdot 0,5 A = 44,5 V$$

50 V ou 50 diVg

### COMPITO n 3

risolvi

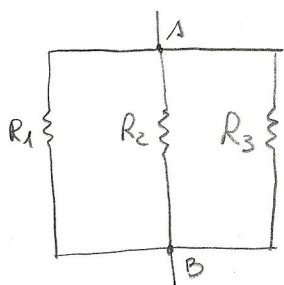

$$R_1 = 100 \Omega$$


$$R_2 = 90 \Omega$$

$$R_3 = 360 \Omega$$

$$R_{eq} = \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right)^{-1} = \left( \frac{1}{100} + \frac{1}{90} + \frac{1}{360} \right)^{-1} = \left( \frac{36+40+9}{3600} \right)^{-1} = \left( \frac{85}{3600} \right)^{-1}$$

$$= \frac{3600}{85} = 42,352 (941176) \Omega$$

Esercizio

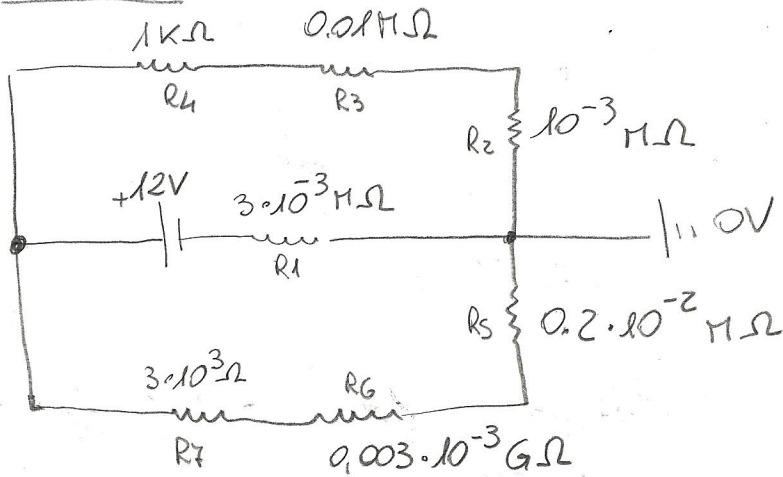

$\Omega$   
 $G = 10^9$   
 $M = 10^6$   
 $k = 10^3$   
 $m = 10^{-3}$

$R_3 = 0.01 \text{ M}\Omega = 0.01 \cdot 10^6 = 10^4 = 10 \text{ k}\Omega$

$R_1 = 3 \cdot 10^{-3} \text{ M}\Omega = 3 \cdot 10^{-3} \cdot 10^6 = 3 \cdot 10^3 = 3 \text{ k}\Omega$


$R_2 = 10^{-3} \text{ M}\Omega = 10^{-3} \cdot 10^6 = 10^3 = 1 \text{ k}\Omega$

$R_4 = 3 \cdot 10^3 \Omega = 3 \text{ k}\Omega$


$R_5 = 0.2 \cdot 10^{-2} \text{ M}\Omega = 0.2 \cdot 10^{-2} \cdot 10^6 = 2 \cdot 10^{-3} \cdot 10^6 = 2 \text{ k}\Omega$

$R_6 = 0.003 \cdot 10^{-3} \text{ G}\Omega = 0.003 \cdot 10^{-3} \cdot 10^9 = 3 \cdot 10^{-6} \cdot 10^9 = 3 \cdot 10^3 = 3 \text{ k}\Omega$

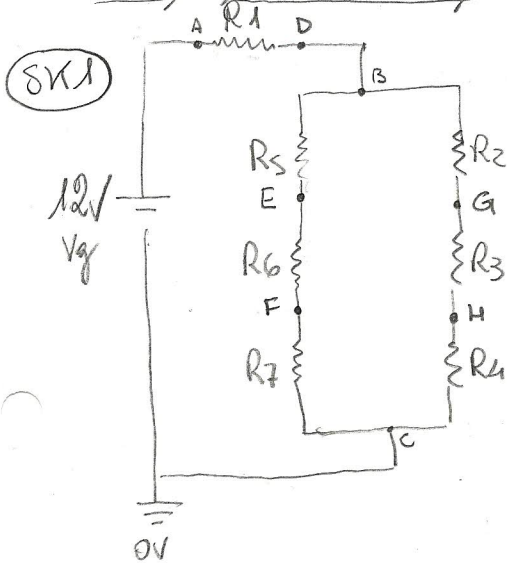simplifico il disegno del circuito riportandolo a forme più comuni:




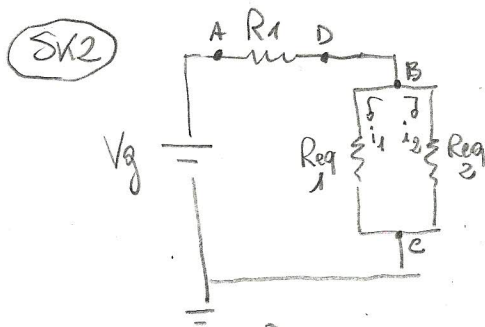- $V_g = 12V$
- $R_1 = 3 \text{ k}\Omega$
  - $R_2 = 1 \text{ k}\Omega$
  - $R_3 = 10 \text{ k}\Omega$
  - $R_4 = 1 \text{ k}\Omega$
  - $R_5 = 2 \text{ k}\Omega$
  - $R_6 = 3 \text{ k}\Omega$
  - $R_7 = 3 \text{ k}\Omega$



$Req_1 = R_5 + R_6 + R_7 = 2k + 3k + 3k = 8 \text{ k}\Omega$

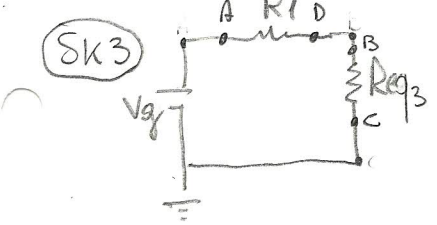$Req_2 = R_2 + R_3 + R_4 = 1k + 10k + 1k = 12 \text{ k}\Omega$




$\frac{1}{Req_3} = \frac{1}{Req_1} + \frac{1}{Req_2}$  da cui  $Req_3 = \left( \frac{1}{Req_1} + \frac{1}{Req_2} \right)^{-1}$

$Req_3 = \left( \frac{Req_1 + Req_2}{Req_1 \cdot Req_2} \right)^{-1} = \frac{Req_1 \cdot Req_2}{Req_1 + Req_2} = \frac{8k \cdot 12k}{8k + 12k} =$

$= \frac{4896 \text{ k}^2}{20k} = 4.8 \text{ k}\Omega$

SK4

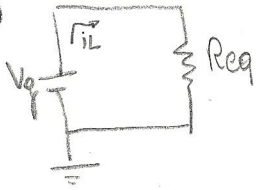

$$R_{eq} = R_1 + R_{eq3} = 3k\Omega + 4,8k\Omega = 7,8k\Omega$$

$$i_L = \frac{V_g}{R_{eq}} = \frac{12V}{7800\Omega} = 0,0015384A = 1,5mA$$

Risolgo a SK3

$$V_{AD} = R_1 \cdot i_L = 3k\Omega \cdot 0,0015A = 3 \cdot 10^3 \Omega \cdot 1,5 \cdot 10^{-3} A = 4,5V$$

$$V_{BC} = R_{eq3} \cdot i_L = 4,8k\Omega \cdot 0,0015A = 48 \cdot 10^2 \Omega \cdot 1,5 \cdot 10^{-3} A = 7,2V$$

$11,7V$  (su 12V di  $V_g$ )

$$i_1 = \frac{V_{BC}}{R_{eq1}} = \frac{7,2V}{8k\Omega} = \frac{7,2}{8} \cdot 10^{-1} \cdot 10^{-3} = 9 \cdot 10^{-4} A$$

$$i_2 = \frac{V_{BC}}{R_{eq2}} = \frac{7,2V}{12k\Omega} = \frac{7,2}{12} \cdot 10^{-1} \cdot 10^{-3} = 6 \cdot 10^{-4} A$$

$15 \cdot 10^{-4} A = 1,5 \cdot 10^{-3} A$

Risolgo a SK1

$$V_{BE} = R_5 \cdot i_1 = 2k\Omega \cdot 9 \cdot 10^{-4} A = 2 \cdot 10^3 \cdot 9 \cdot 10^{-4} = 18 \cdot 10^{-1} = 1,8V$$

$$V_{EF} = R_6 \cdot i_1 = 3k\Omega \cdot 9 \cdot 10^{-4} A = 3 \cdot 10^3 \cdot 9 \cdot 10^{-4} = 27 \cdot 10^{-1} = 2,7V$$

$$V_{FC} = R_7 \cdot i_1 = 3k\Omega \cdot 9 \cdot 10^{-4} A = 3 \cdot 10^3 \cdot 9 \cdot 10^{-4} = 27 \cdot 10^{-1} = 2,7V$$

$7,2V$  (di  $V_{BC}$ )

$$V_{BG} = R_2 \cdot i_2 = 1k\Omega \cdot 6 \cdot 10^{-4} A = 10^3 \cdot 6 \cdot 10^{-4} = 6 \cdot 10^{-1} = 0,6V$$


$$V_{GH} = R_3 \cdot i_2 = 10k\Omega \cdot 6 \cdot 10^{-4} A = 10^4 \cdot 6 \cdot 10^{-4} = 6V$$

$$V_{HC} = R_4 \cdot i_2 = 1k\Omega \cdot 6 \cdot 10^{-4} A = 10^3 \cdot 6 \cdot 10^{-4} = 6 \cdot 10^{-1} = 0,6V$$

$7,2V$  (di  $V_{BC}$ )



Esercizio

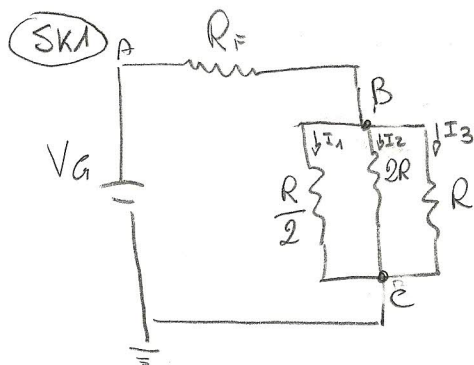

$$\rho_{Cu} = 1,7 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot m$$


$$L = 0,01 \cdot 10^5 m = 10^{-2} \cdot 10^5 m = 10^3 m$$

$$S = 2 mm^2 = 2 \cdot 10^{-6} m^2$$

$$R = 0,5 k\Omega = 500 \Omega$$


$$V_G = 10^2 V$$
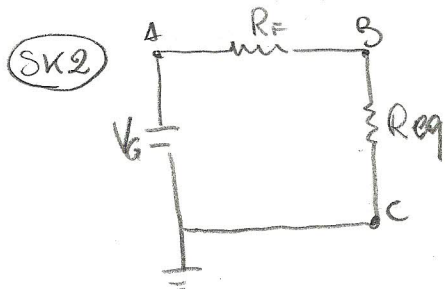
$$R_F = \rho \frac{L}{S} = 1,7 \cdot 10^{-8} \Omega m \cdot \frac{0,01 \cdot 10^5 m}{2 \cdot 10^{-6} m^2} = \frac{1,7}{2} \cdot 10^{-8} \cdot 10^3 \cdot 10^6 = 0,85 \cdot 10^1 = 8,5 \Omega$$



$$R_{eq} = \left( \frac{1}{\frac{R}{2}} + \frac{1}{2R} + \frac{1}{R} \right)^{-1} = \left( \frac{2}{R} + \frac{1}{2R} + \frac{1}{R} \right)^{-1}$$
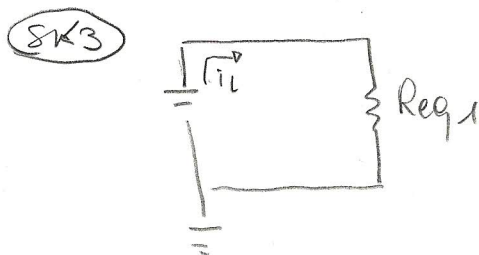
$$= \left( \frac{4 + 1 + 2}{2R} \right)^{-1} = \left( \frac{7}{2R} \right)^{-1} = \frac{2}{7} R \Omega$$



$$R_{eq1} = R_F + R_{eq} = 8,5 \Omega + \frac{2}{7} R \Omega =$$

$$= 8,5 \Omega + \frac{500 \cdot 2}{7} \Omega = 8,5 \Omega + \frac{1000}{7} \Omega =$$

$$= 8,5 \Omega + 142,85 \Omega = 151,4 \Omega$$

$$I_L = \frac{V_G}{R_{eq1}} = \frac{10^2 V}{151,4 \Omega} = \frac{100}{151,4} = 0,66(050198) A$$

$$V_{AB} = 8,5 \Omega \cdot 0,66 A = 5,61 V +$$

$$V_{BC} = 142,9 \Omega \cdot 0,66 A = \frac{94,41 V}{100,02 V \text{ (su } 100V \text{ di } V_G)}$$

$$I_1 = V_{BC} \cdot \frac{2}{R} = 94,41 \cdot \frac{2}{500} = \frac{94,51}{250} = 0,37764 A = 0,38 A$$

$$I_2 = \frac{V_{BC}}{2R} = \frac{94,41}{2 \cdot 500} = \frac{94,41}{1000} = 0,09441 A = 0,09 A$$



$$I_3 = \frac{V_{BC}}{R} = \frac{94,41}{500} = 0,18882 A = 0,19 A$$

$$\frac{0,66 A}{\text{(su } 0,66 A \text{ di } I_L)}$$


# Esercizio

$$V_G = 50V$$

$$R = 0,1 \cdot 10^3 \Omega$$

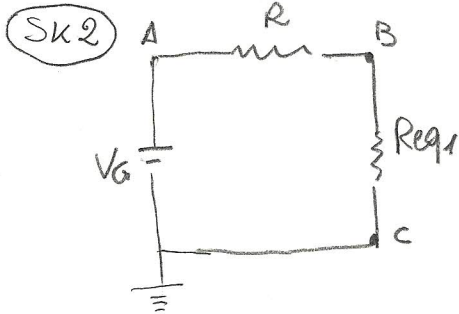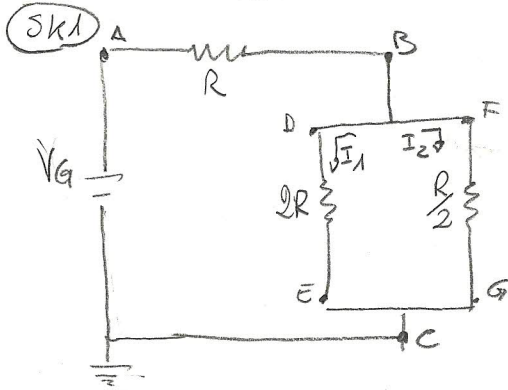
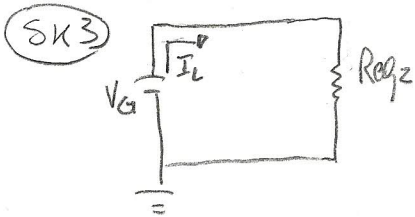
$$\frac{1}{Req_1} = \left( \frac{1}{2R} + \frac{1}{R/2} \right)^{-1} = \left( \frac{1}{2R} + \frac{2}{R} \right)^{-1} = \left( \frac{1+4}{2R} \right)^{-1} = \left( \frac{5}{2R} \right)^{-1} = \frac{2R}{5}$$



$$Req_2 = R + Req_1 = R + \frac{2R}{5} = \frac{5R + 2R}{5} = \frac{7R}{5}$$

$$I_L = \frac{V_G}{Req_2} = \frac{50}{0,1 \cdot 10^3 \cdot \frac{7}{5}} = \frac{50}{200 \cdot \frac{7}{5}} = \frac{50}{280} = \frac{5}{28} = 0,17857 A$$

## risolgo SK2

$$V_{AB} = R \cdot I_L = 0,1 \cdot 10^3 \Omega \cdot 0,17857 A = 17,857 V$$

$$V_{BC} = Req_1 \cdot I_L = \frac{2}{5} \cdot 0,1 \cdot 10^3 \Omega \cdot 0,17857 A = \frac{2}{5} \cdot 10^2 \Omega \cdot 0,17857 A = 40 \cdot 0,17857 = 7,1428 V$$

$$= \frac{14,286 V}{50,000 V (su 50V di V_G)}$$

$$I_1 = \frac{V_{BC}}{2R} = \frac{7,1428 V}{2 \cdot 0,1 \cdot 10^3 \Omega} = \frac{7,1428}{200} = 0,035714 A$$

$$I_2 = \frac{V_{BC}}{R/2} = \frac{7,1428 V}{\frac{0,1 \cdot 10^3 \Omega}{2}} = \frac{7,1428 \cdot 2}{100} = \frac{14,286}{100} = 0,14286 A$$

$$V_{DE} = 2R \cdot I_1 = 2 \cdot 0,1 \cdot 10^3 \Omega \cdot 0,035714 A = 200 \cdot 0,035714 = 7,1428 V$$

$$V_{FG} = \frac{R}{2} \cdot I_2 = \frac{0,1 \cdot 10^3 \Omega}{2} \cdot 0,14286 A = \frac{100}{2} \cdot 0,14286 = 7,1428 V$$

$$V_{DE} = V_{FG} = V_{BC}$$

ESERCIZIO


POTENZE

Risolvere il seguente circuito calcolando:

- La potenza totale dissipata
- Calcolare l'energia in kWh consumata dall'impianto in un giorno (24h) di funzionamento


- calcolare le spese sapendo che il costo  $\nabla$  kWh di energia elettrica è pari a 0,6 € / kWh

S11

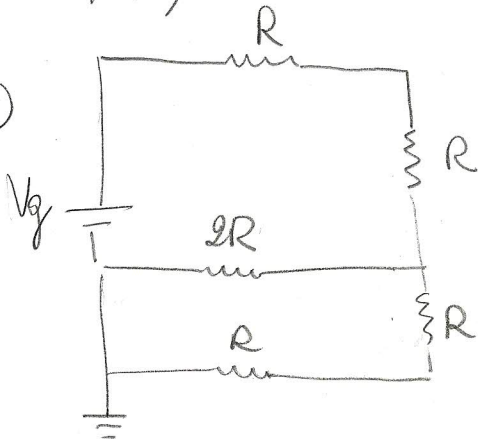


$$\begin{cases} R = 100 \Omega \\ V_g = 200V \end{cases}$$


S12

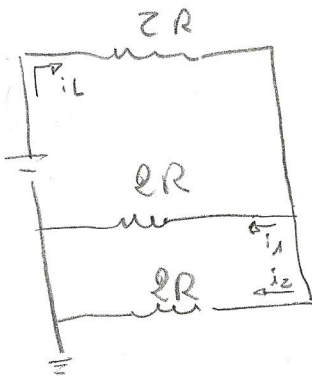

S13

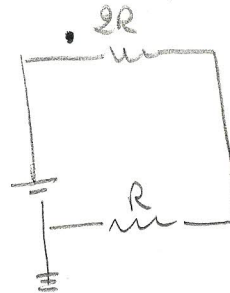

S14

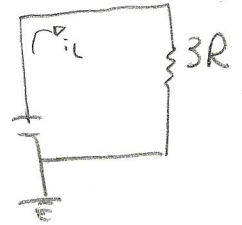

$$i_L = \frac{200}{300} = 0,66A$$

$$i_1 = i_2 = \frac{i_L}{2} = 0,33A$$

Legende

q = carica

L = lavoro

$\Delta V$  = differenza

t = tempo

P = Potenza

R = Resistenza

I = corrente

$$L = q \Delta V$$

$$\Delta V = \frac{L}{q}$$

$$V = V_1 - 0$$

$$\Delta V = V_1 - V_0$$

$$t = t - 0$$

$$\Delta t = t_1 - t_0$$

$$\begin{cases} P = V \cdot I \\ V = R \cdot I \end{cases}$$

$$\begin{aligned} P &= V \cdot I \\ P &= \frac{V^2}{R} \\ P &= R \cdot I^2 \end{aligned}$$

P si misura in WATT (W) one joule x secondo ( $W = \frac{J}{s}$ )

quindi:

$$P_I = V_g \cdot I_L = 200 \cdot 0,6 = 133W$$

CONTINUA →

1 kWh energia di misata da un utilizzatore o carico delle potenze di 1 kW che funziona per 1h.

$$1 \text{ kW} = 1000 \text{ W} \cdot 3600 \text{ s} = 3,6 \cdot 10^6 \text{ J}$$

$$E_L = P \cdot t = 133 \text{ W} \cdot \overset{(\approx 60 \text{ s} \cdot 24 \text{ h})}{86400 \text{ s}} = 11\,491\,200 \text{ J}$$

importiamo la proporzione:


$$1 \text{ kW} : 3600\,000 \text{ J} = x : 11\,491\,200 \text{ J}$$

$$x = \frac{11\,491\,200 \text{ J}}{3600\,000 \text{ J}} = 3,192 = 3,2 \text{ kWh}$$

La spesa è quindi:

$$3,2 \text{ kWh} \cdot 0,6 \text{ €/kWh} = 1,91 \text{ € (iva compresa sulle bollette)}$$

### Esercizio

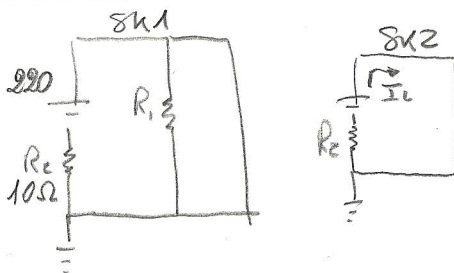

parallelo di una resistenza con un'altra resistenza tendente a 0 è zero.  
per cui R1 è come se non ci fosse!!

$$I_L = \frac{220}{10} = 22 \text{ A}$$

$$P = 220 \cdot 22 = 4840 \text{ W}$$

$$E_L = P \cdot t = 4840 \text{ W} \cdot \frac{3600}{4} = 1210 \cdot 3600 = 4\,356\,000 \text{ J}$$

Calcoliamo ora: kWh di misata in  $\frac{1}{4}$  h (15m)

$$1 \text{ kW} : 3600\,000 \text{ J} = x : 4\,356\,000 \text{ J}$$

$$x = \frac{4\,356\,000 \text{ J}}{3600\,000 \text{ J}} = 1,21 \text{ kWh}$$

$$\text{Costo} = 1,21 \text{ kWh} \cdot 0,6 \text{ €/kWh} = 0,73 \text{ € (iva compresa)}$$


$$V \cdot A = W_{\text{att}}$$

$$P = V \cdot I$$

I dimensione in Ampere

V dimensione Volt

### ESERCIZIO

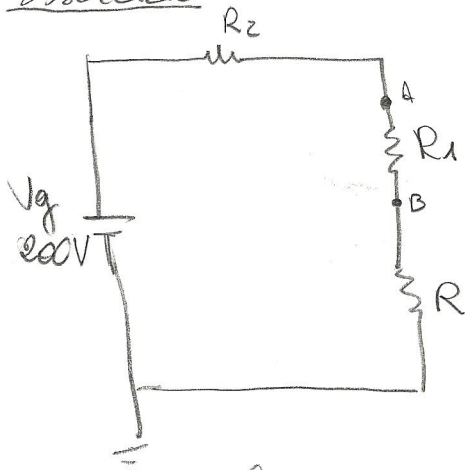

$$R = 40 \Omega$$

$$R_1 = 10 \Omega$$

$$R_2 = 50 \Omega$$

$P_{R_1}$  = <sup>Calcolo</sup> solo potenza dissipata su  $R_1$

se  $V_g$  fess = 100V dato che  
 $V = R \cdot i$  la corrente  $i$  scende alle pari quindi:  
 $R = 40V \quad R_1 = 10V \quad R_2 = 50V$

Ma  $V_g = 200V$  quindi  $R_1 = 20V \quad I_L = \frac{200V}{100\Omega} = 2A \quad V_{AB} = R_1 \cdot I_L = 20 \cdot 2 = 40V$

Calcolare il consumo in kWh in un mese di 40W di  $R_1$

$$E_L = P \cdot t = 40W \cdot 86400s = 3456000J$$

$$1kW : 3600000J = x : 3456000J$$

$$x = \frac{3456000}{3600000} = 0,96 kWh$$

$$\text{Costo per un giorno} = 0,96 kWh \cdot 0,6 \text{€}/kWh = 0,576 \text{€ incompreso}$$

$$\text{un mese} = 0,576 \cdot 30 = 17,28 \text{€ incompreso}$$